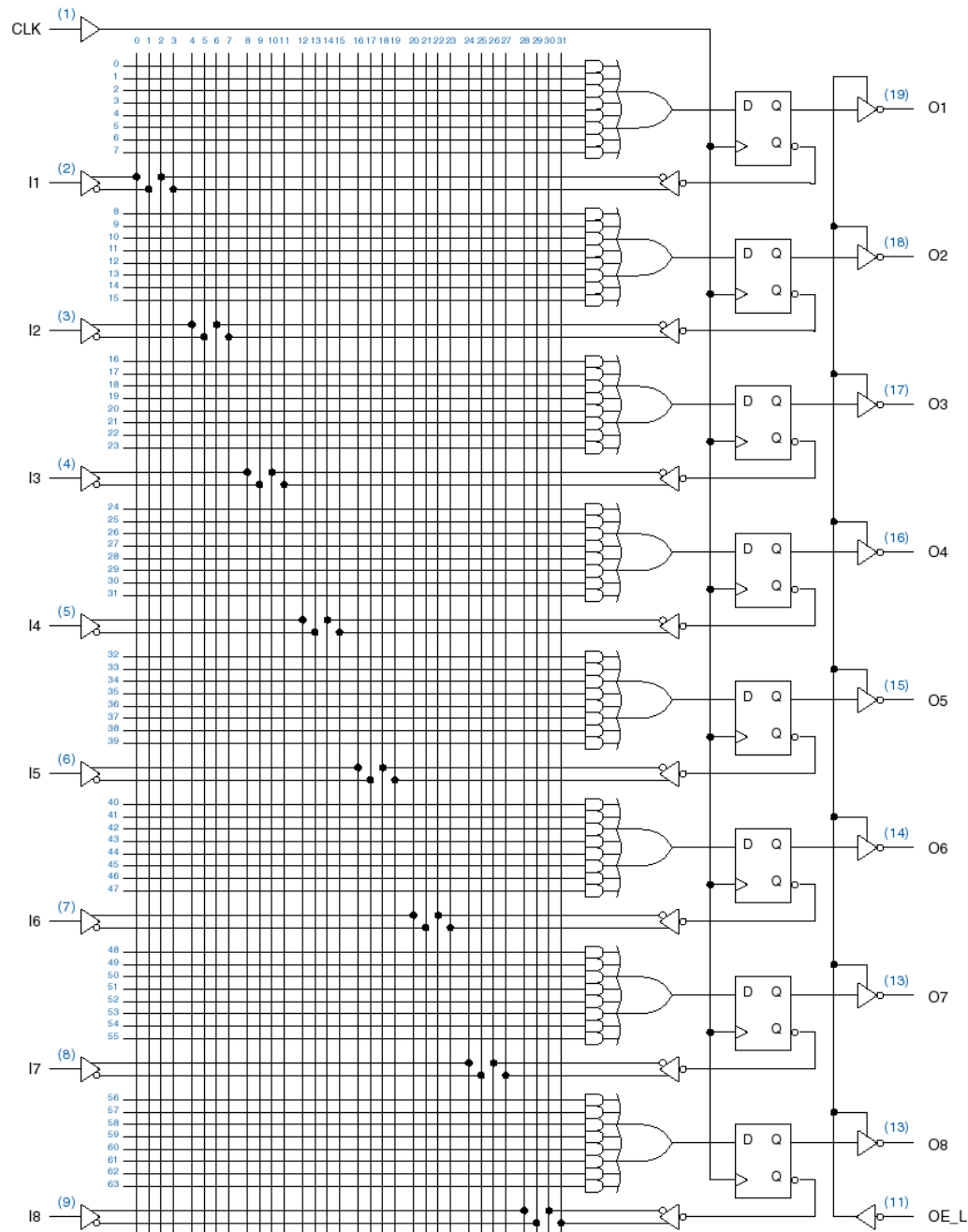


# Sistemas Digitais


- PALs Sequenciais
- Parâmetros Temporais em PALs Sequenciais
- Registos
- Contadores
- Registos de Deslocamento (“Shift Registers”)




# PALs Sequenciais

- 16R8

# Uma Saída de 16R8

 

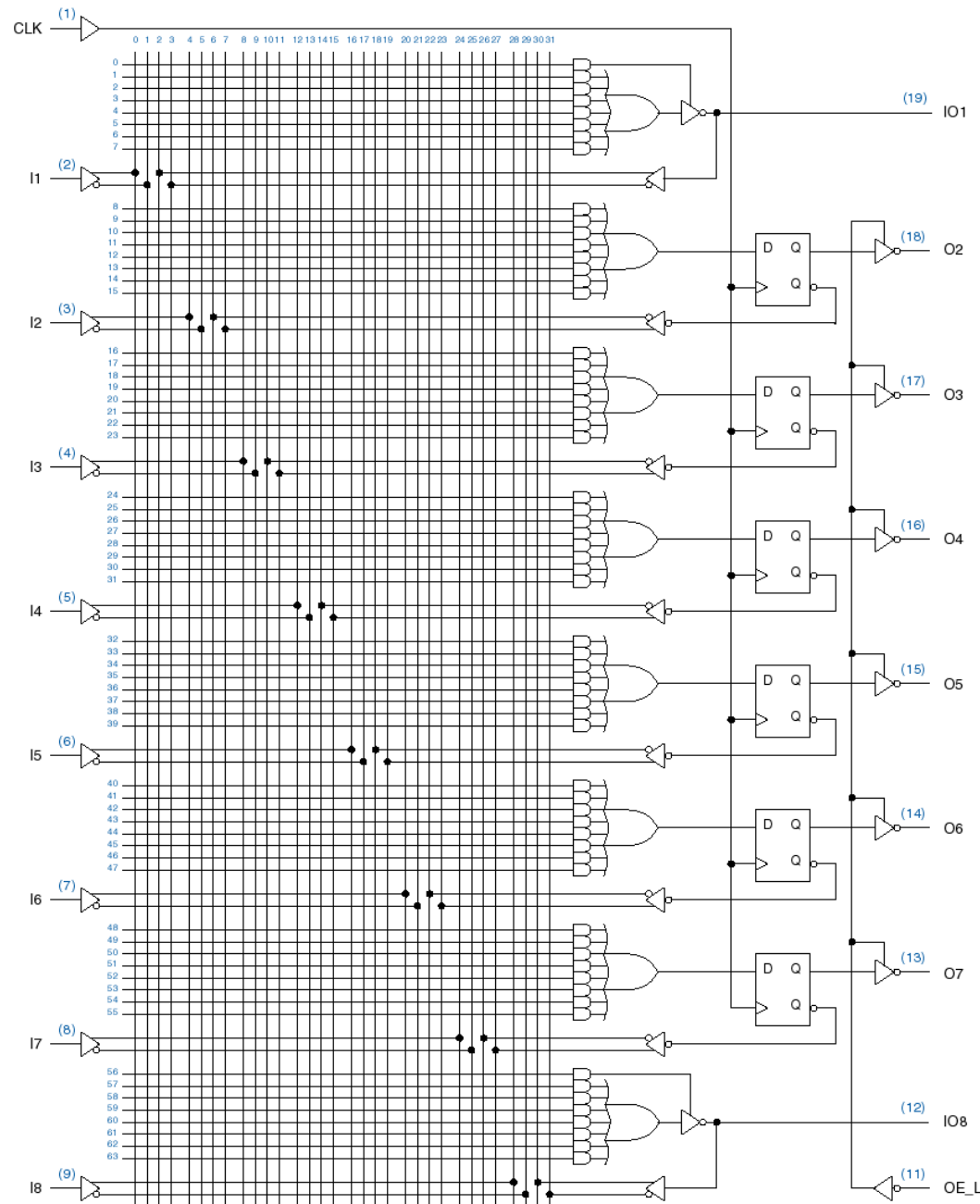
- 8 termos produto na entrada de flip-flop D
  - “positive edge triggered”, relógio comum a todos FFs
- Saída Q é acessível na matriz AND
  - Necessário, por ex., para máquinas de estados
- Saídas com 3 estados




# PAL16R6

- 6 saídas tipo “reg”
- 2 saídas combinacionais (como na 16L8's)

 
# Parâmetros temporais de PLDs Sequenciais



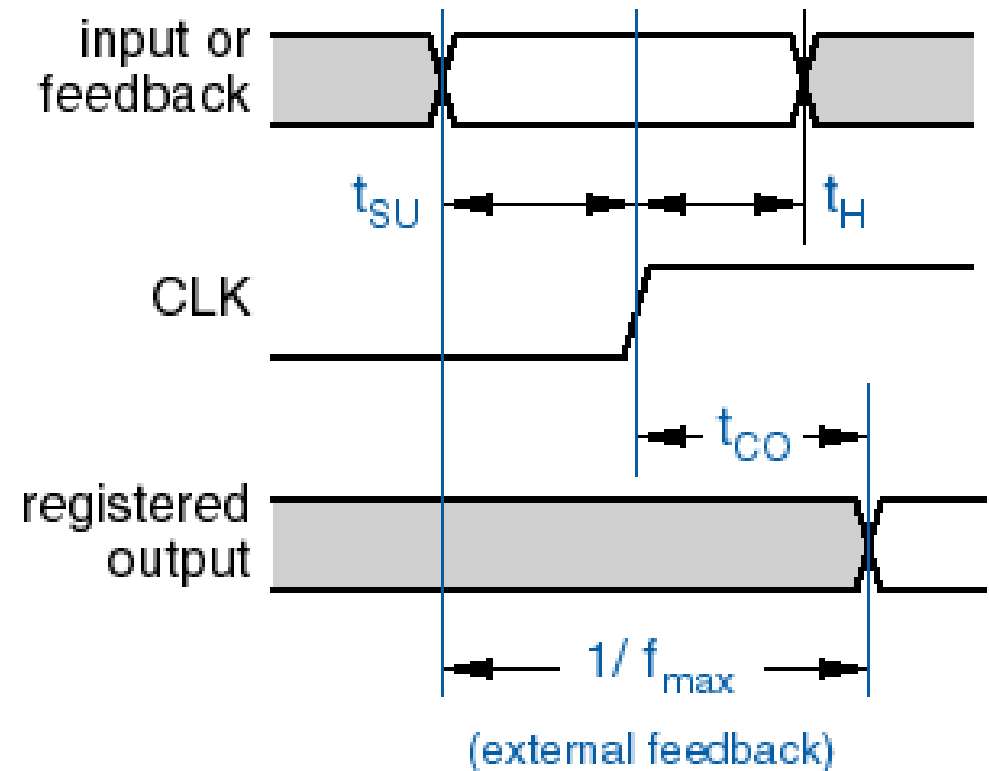
- $t_{pd}$  -> t. propagação
- $t_{su}$  -> t. setup
- $t_{co}$  -> t. propagação desde clk
- $t_H$  -> t. hold




# Registos e Latches Multibit

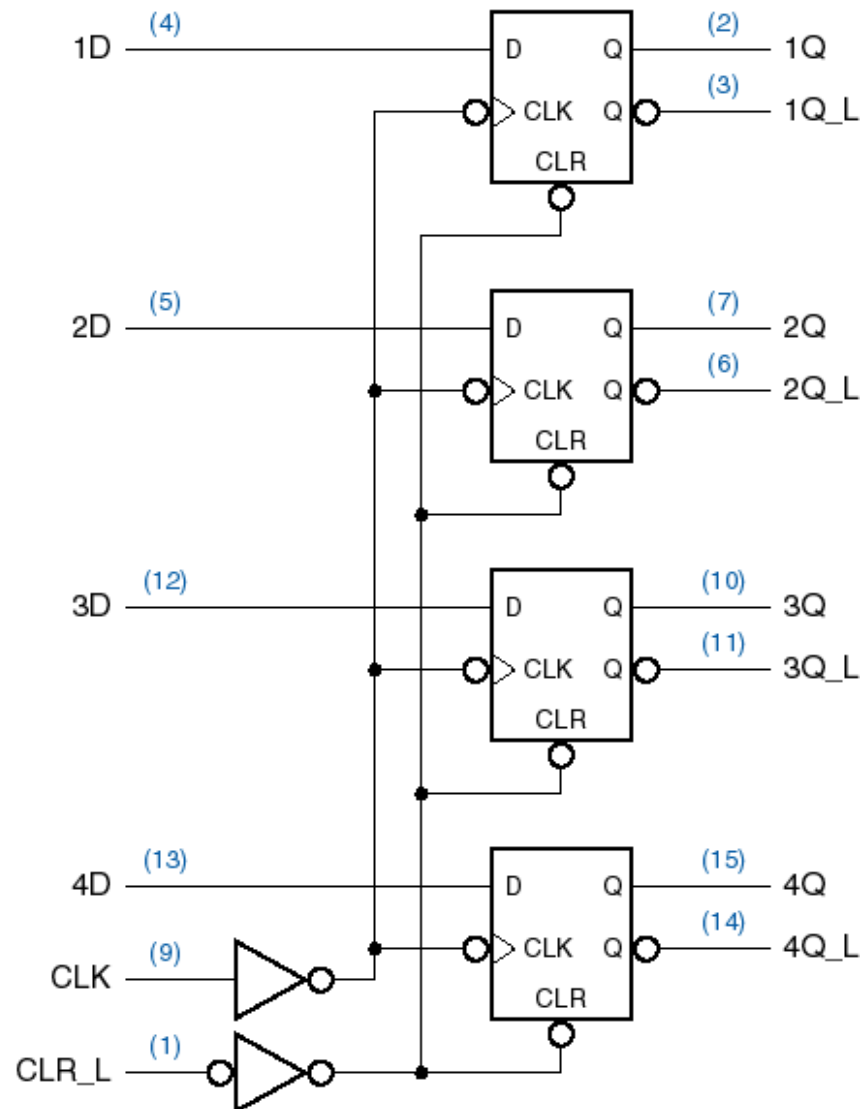


- 74x175

 

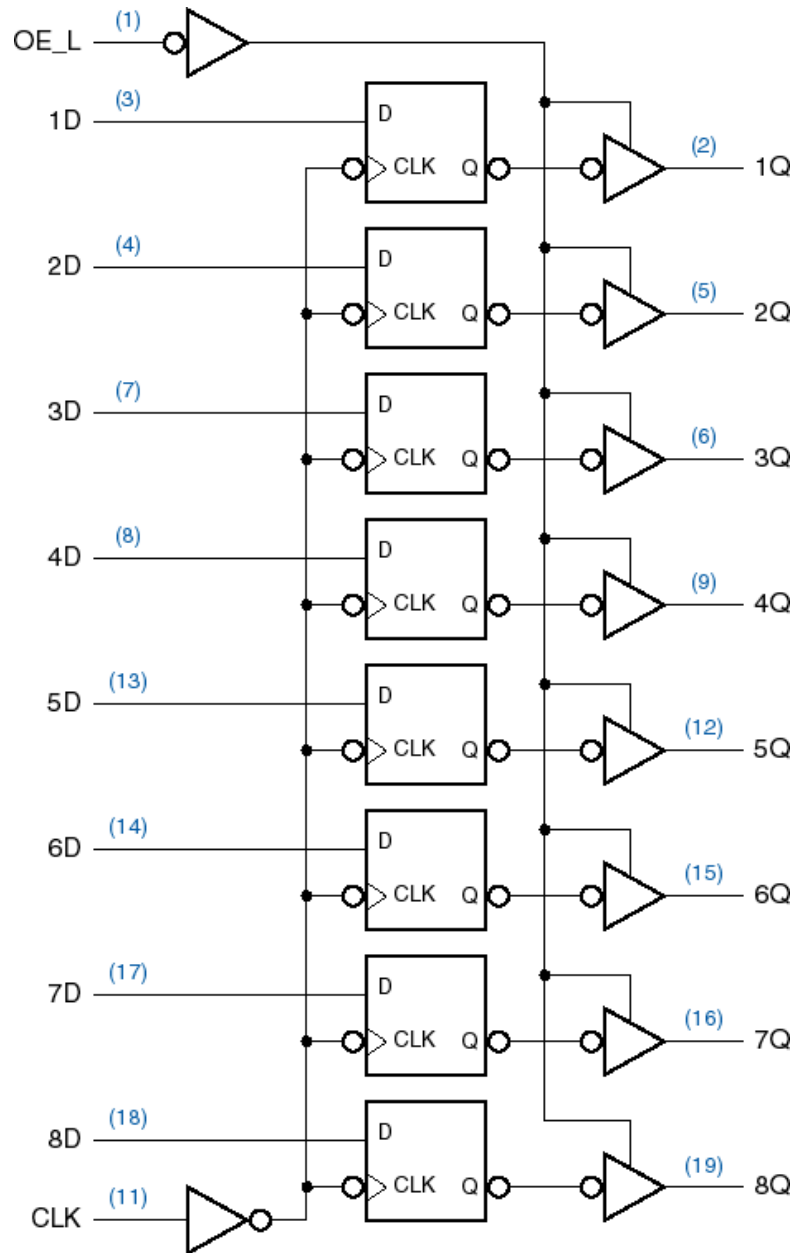


# Registo 8-bit (octal)

 

- 74x374  
– 3 estados
 
# “Latch” Octal

- 74x373
  - “Output enable”
  - Entrada “Latch-enable”, “C” ou “G”




- Register vs. latch, qual a diferença?



 
# Contadores

- Qualquer circuito sequencial cujo diagrama de estados é um ciclo.




# Contador síncrono série

Lógica  
série

 


# Contador síncrono paralelo


Lógica  
Paralela

 

Inputs				Current State				Next State			
CLR_L	LD_L	ENT	ENP	QD	QC	QB	QA	QD*	QC*	QB*	QA*
0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
1	0	x	x	x	x	x	x	D	C	B	A
1	1	0	x	x	x	x	x	QD	QC	QB	QA
1	1	x	0	x	x	x	x	QD	QC	QB	QA
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

# Contador MSI 4-bit 74x163

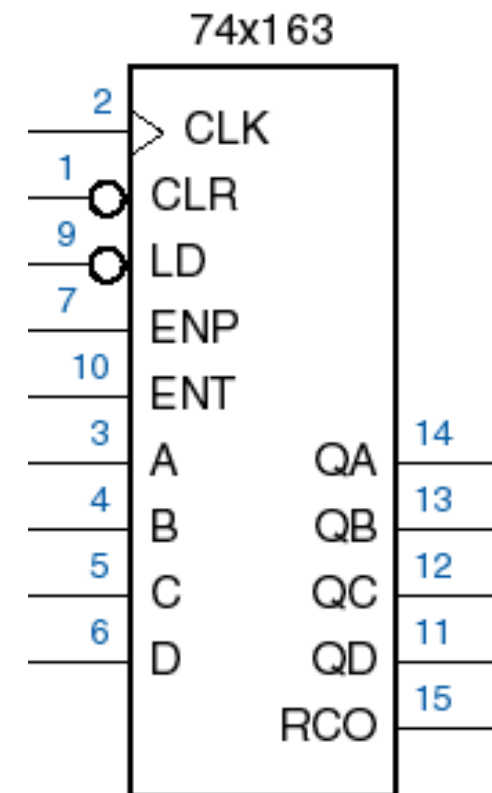

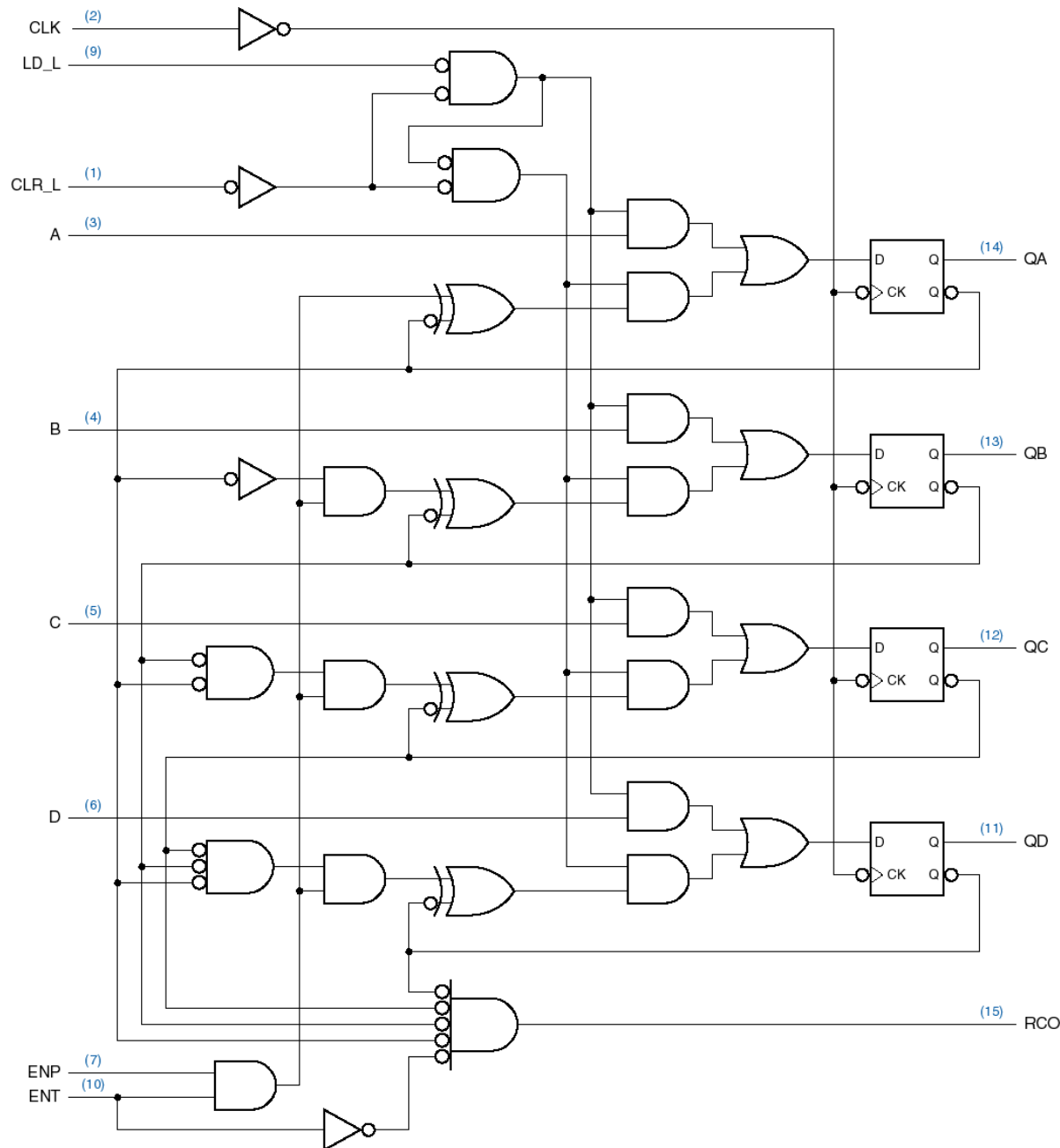


# 74x163


- Portas XOR formam a função “T”
- Estrutura como Mux para a carga
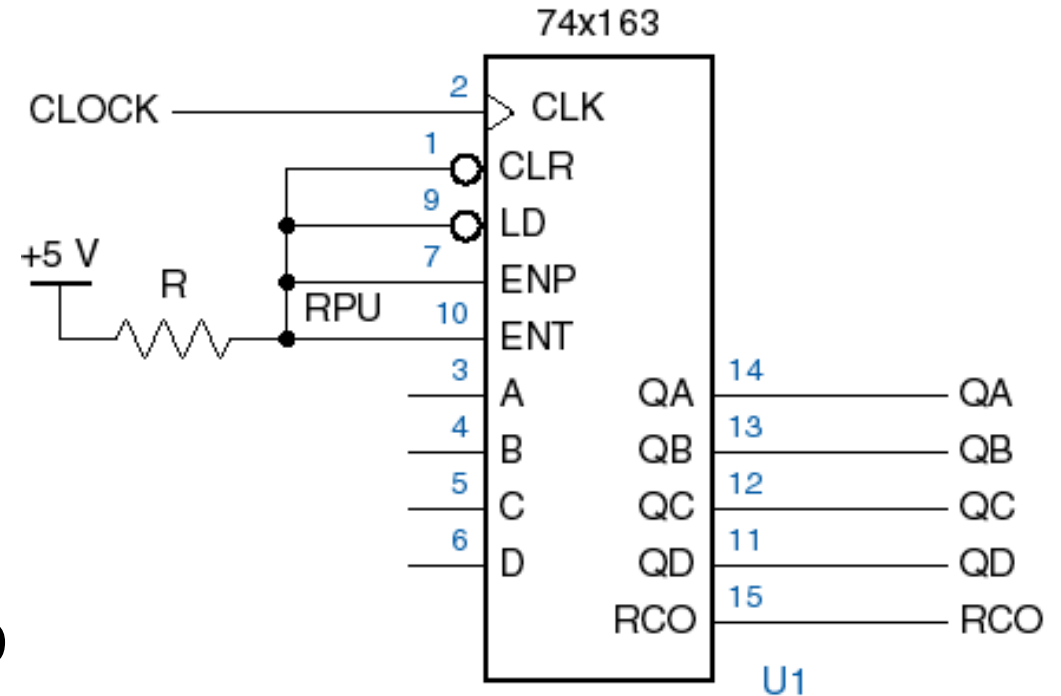
# Operação do Contador

- Divisor por  $\div 16$
- Conta se ENP e ENT activos.
- Carga se LD é activado
- Limpa se CLR é activado
- Saídas mudam após transição positiva do CLK.
- RCO é activado se ENT é activado e  $QD, QC, QB, QA = 15$ .




# Contador 4-bit '163 (“Free-running”)

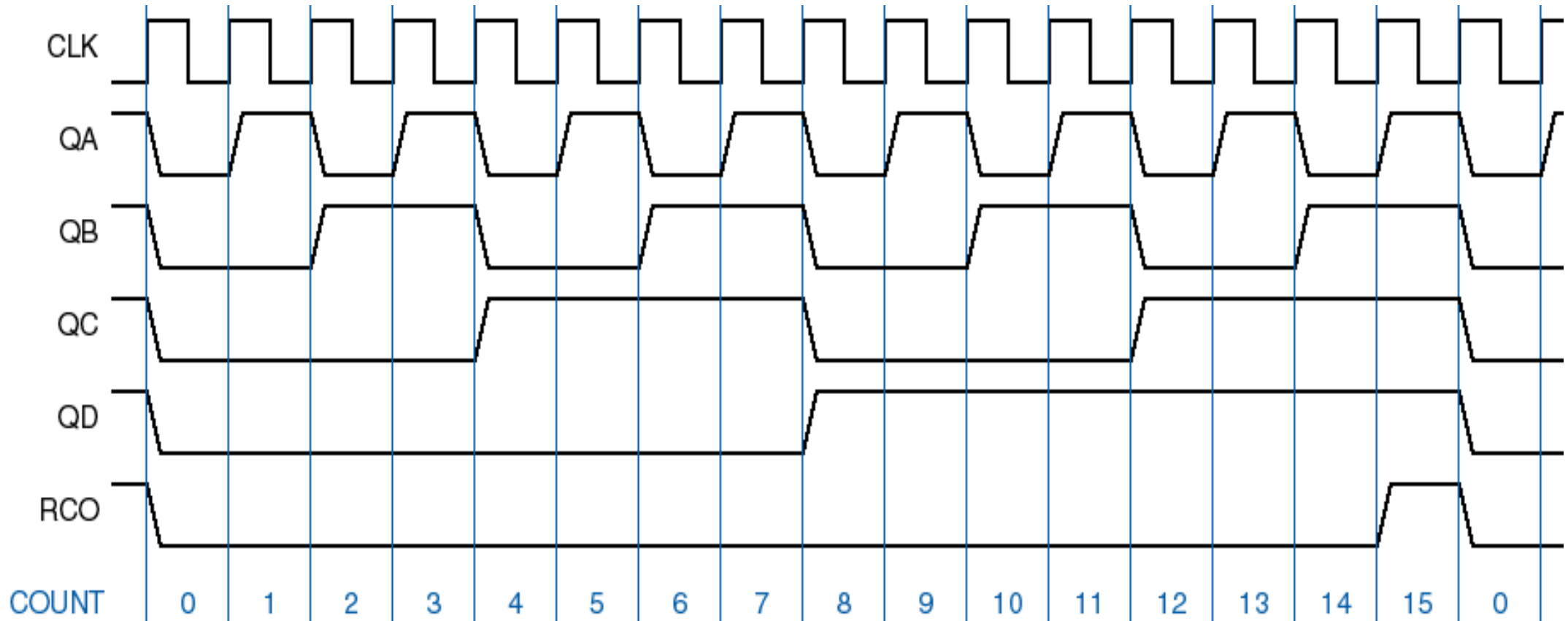

- Contador “divide-by-16”


# Sequência de contagem modificada

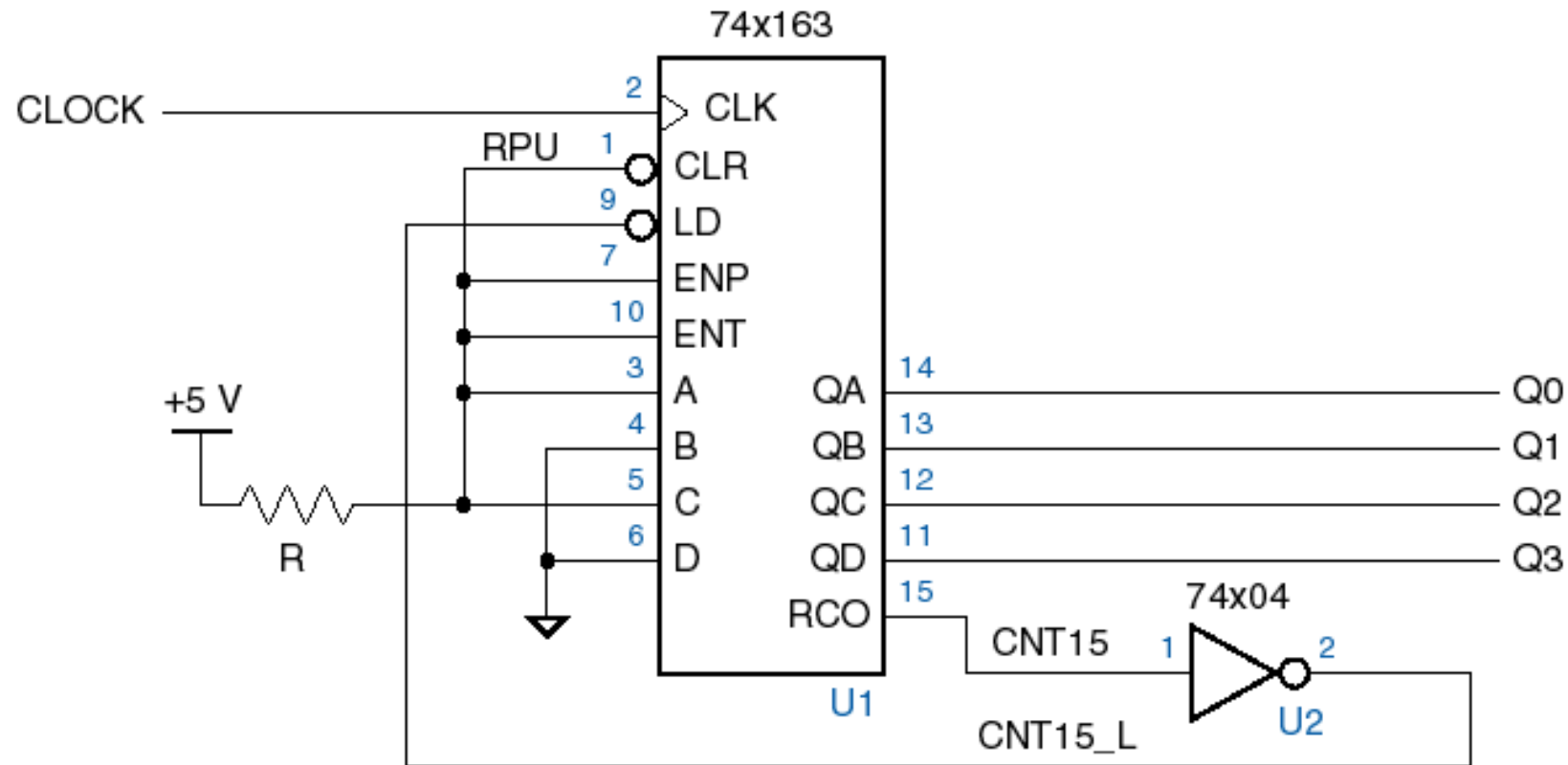


- Carga 0101 (5) após Count = 15
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 6, ...
- Contador “divide-by-11”




# Outra solução

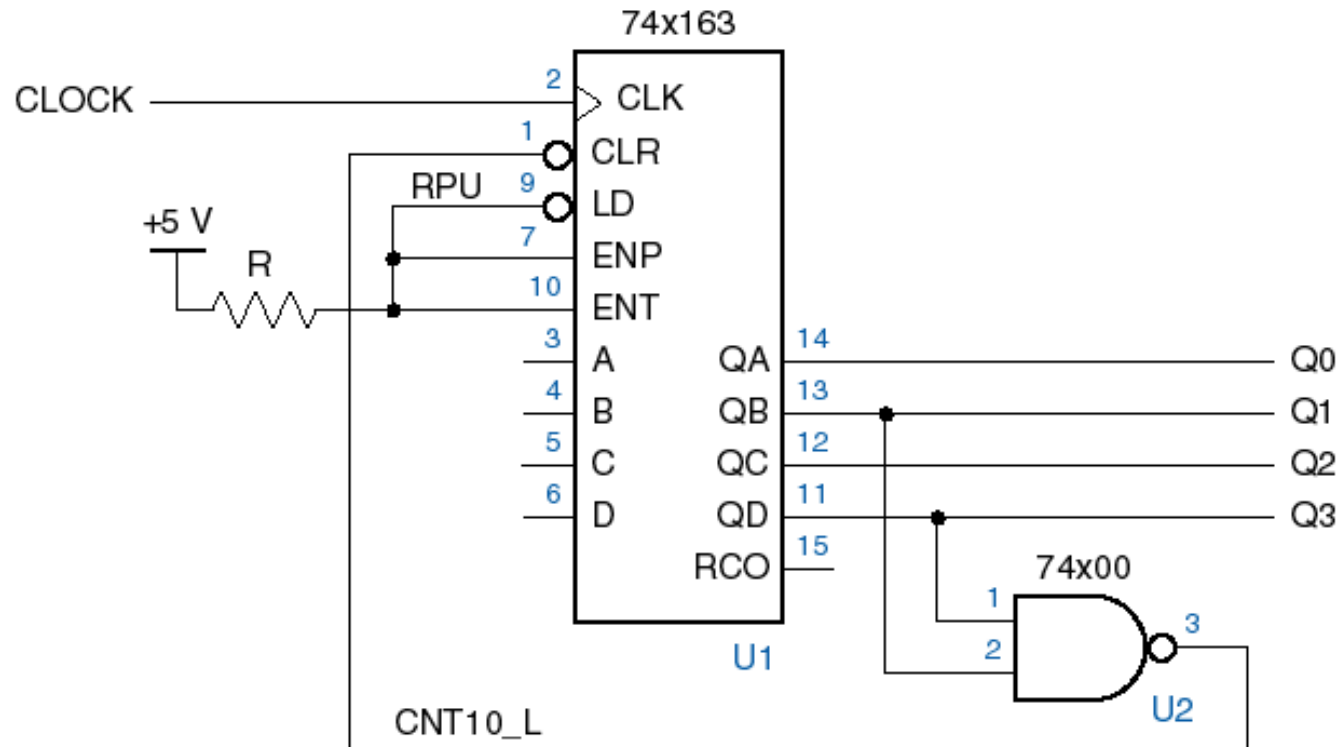

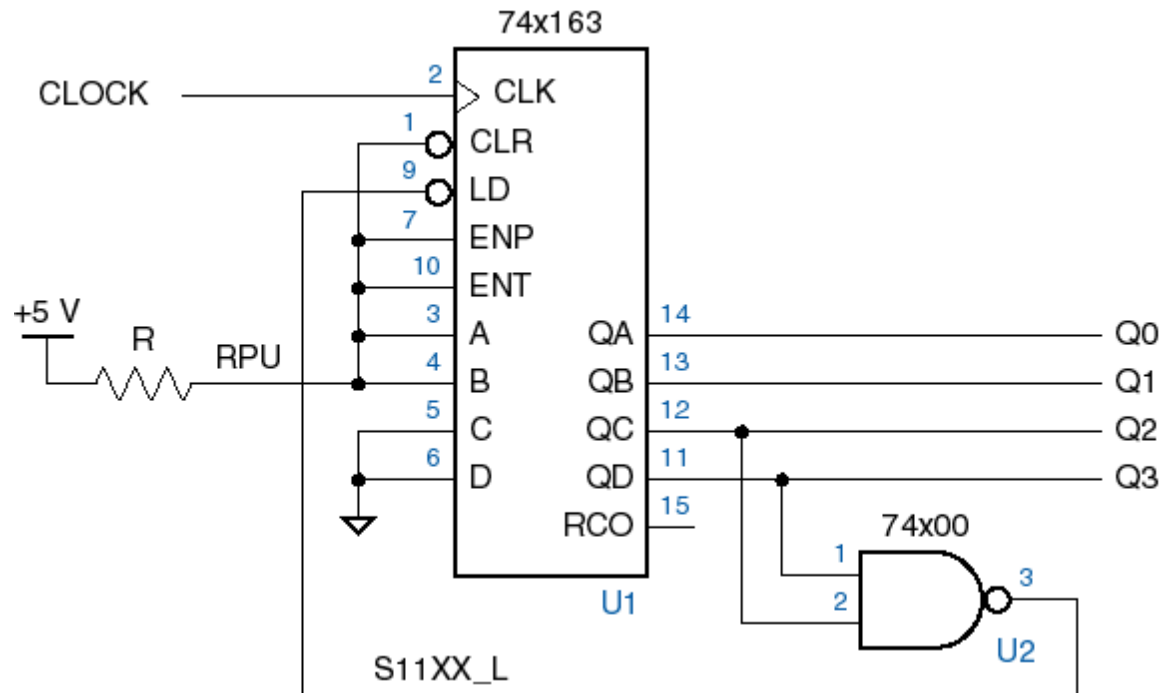- Limpa após Count = 1010 (10)
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1, 2, 3, ...
- Contador “modulo-11” or “divide-by-11”




# Contagem de 3 a 12

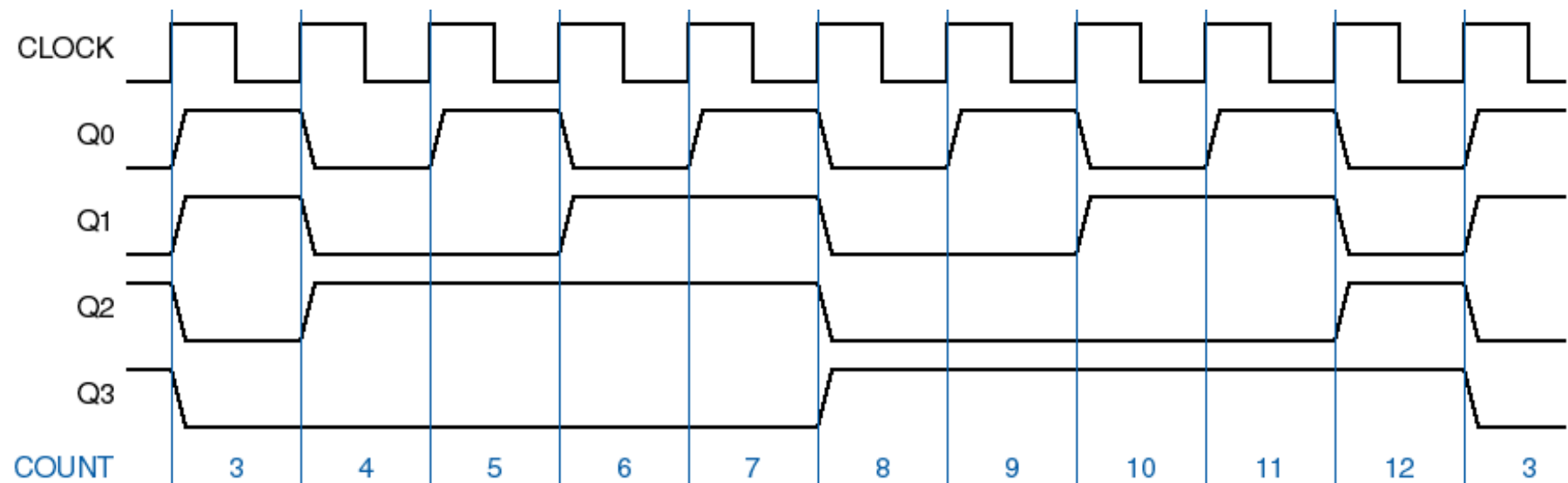

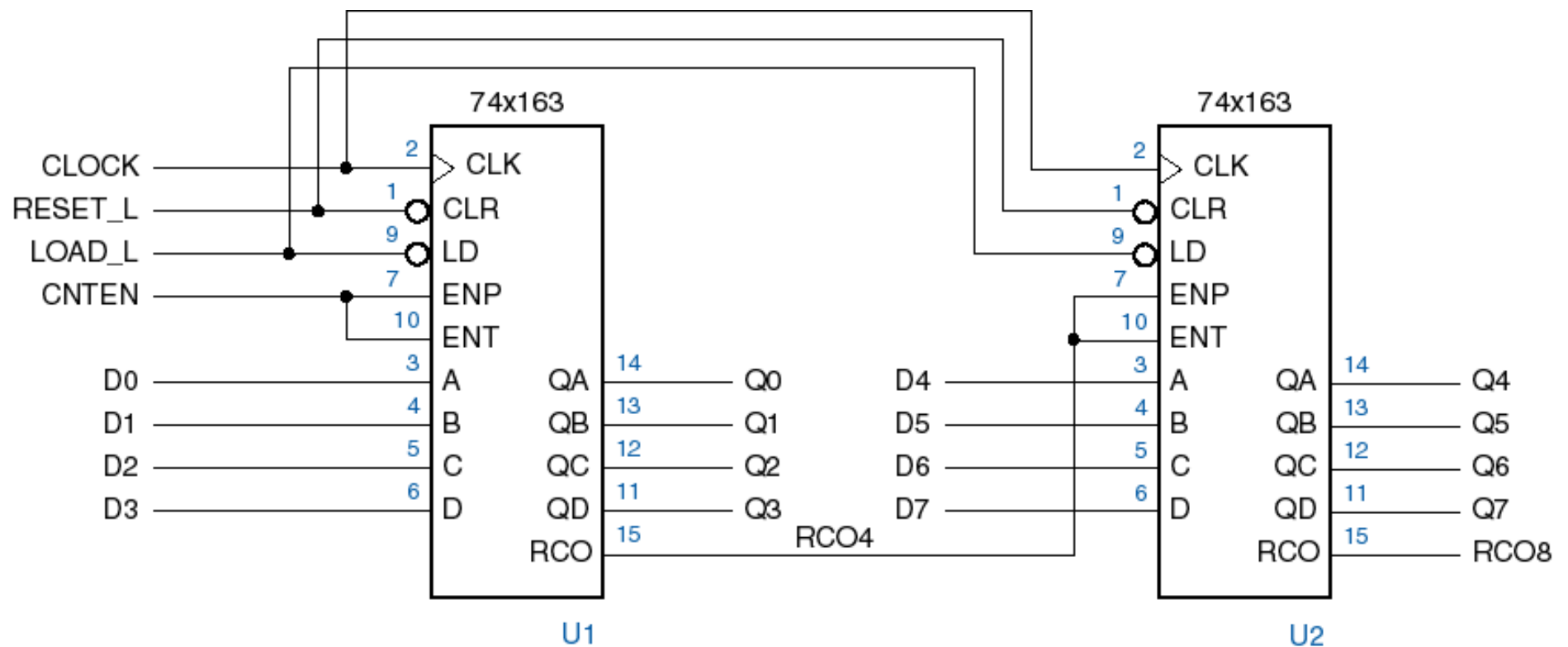
# Cascata de Contadores


- RCO (“ripple carry out”) é activado no estado 15, se ENT está activo



# Descodificação de estados

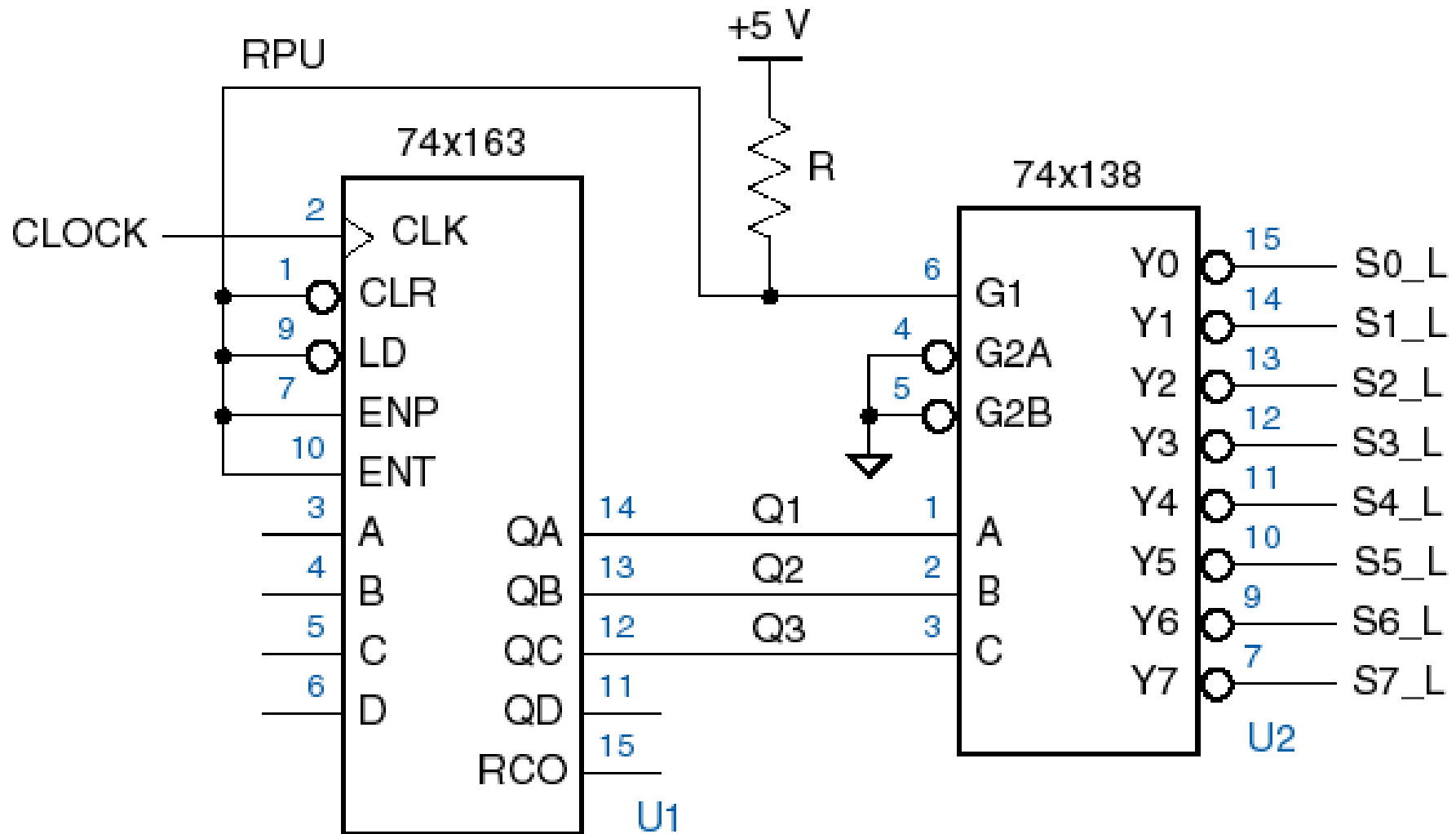


# Formas de onda do Descodificador

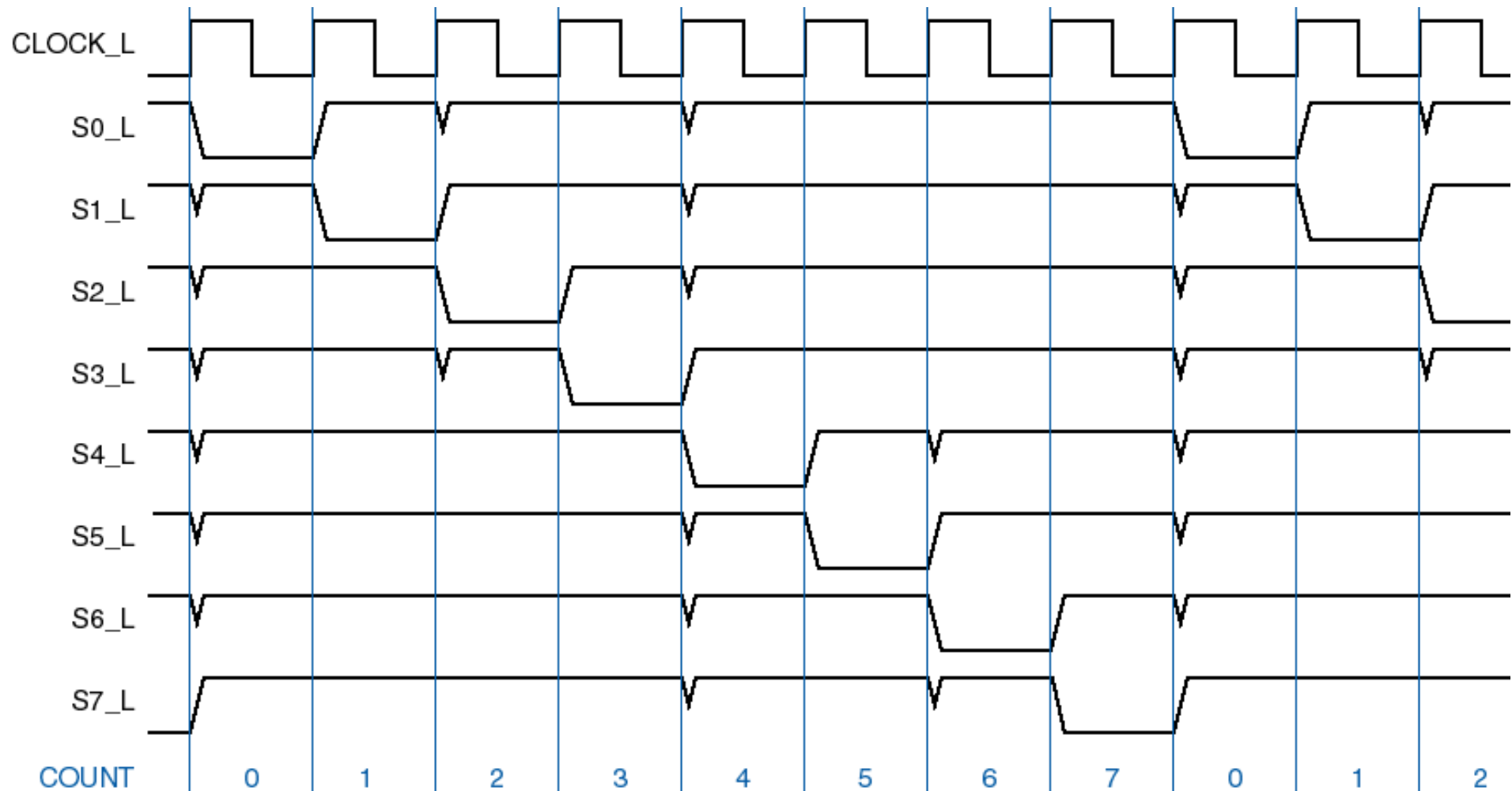

- “Glitches” podem ser uma preocupação .

# Saídas “Glitch-free”

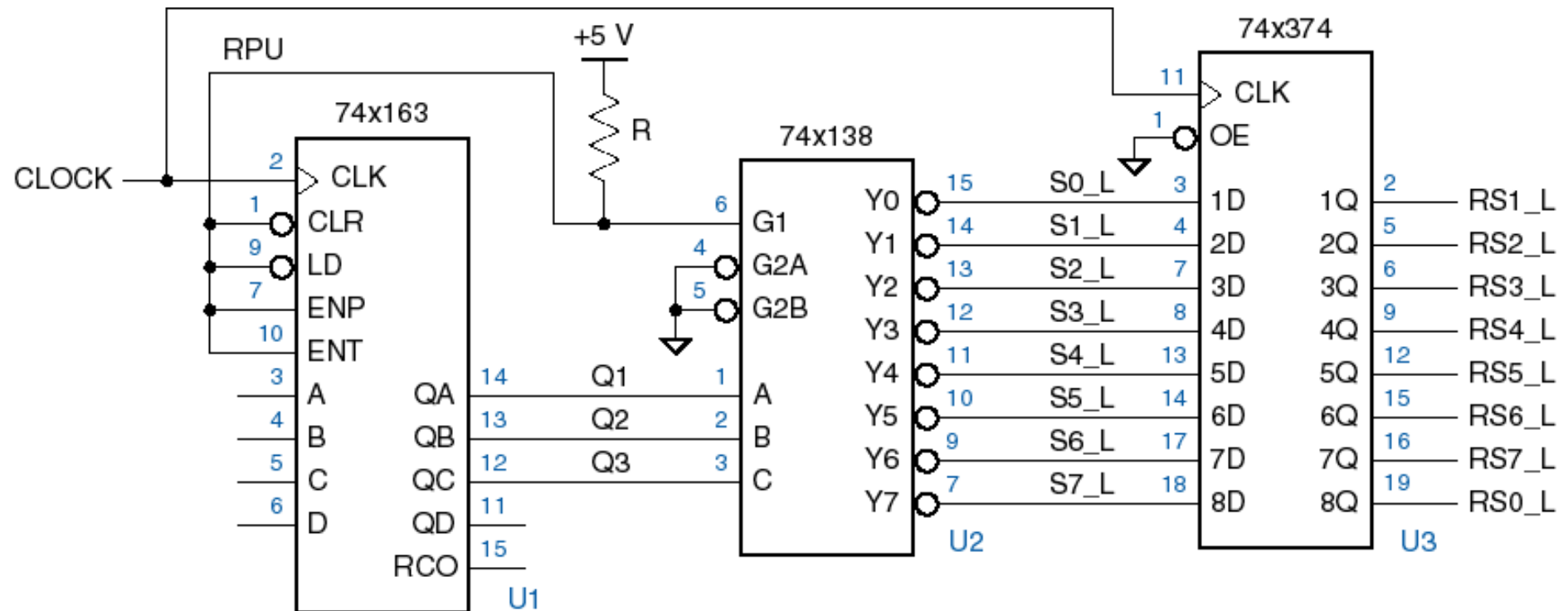


- Saídas dos registos atrasadas um pulso de clk.

# Registos de deslocamento

 
## “Shift Registers”

- Manipulação de bits em série, tal como: RS-232, transmissão e recepção via modem, Ethernet, USB, etc.
- Serial-in, Serial-out (SISO)


 
# Conversão Série - Paralelo


- Usando um registo de deslocamento “serial-in, parallel-out” (SIPO)





 
# Conversão Paralelo - Série

- Usando um registo de deslocamento “parallel-in, serial-out” (PISO)




# Conversor Universal

- “Parallel-in, parallel-out” (PIPO)

 


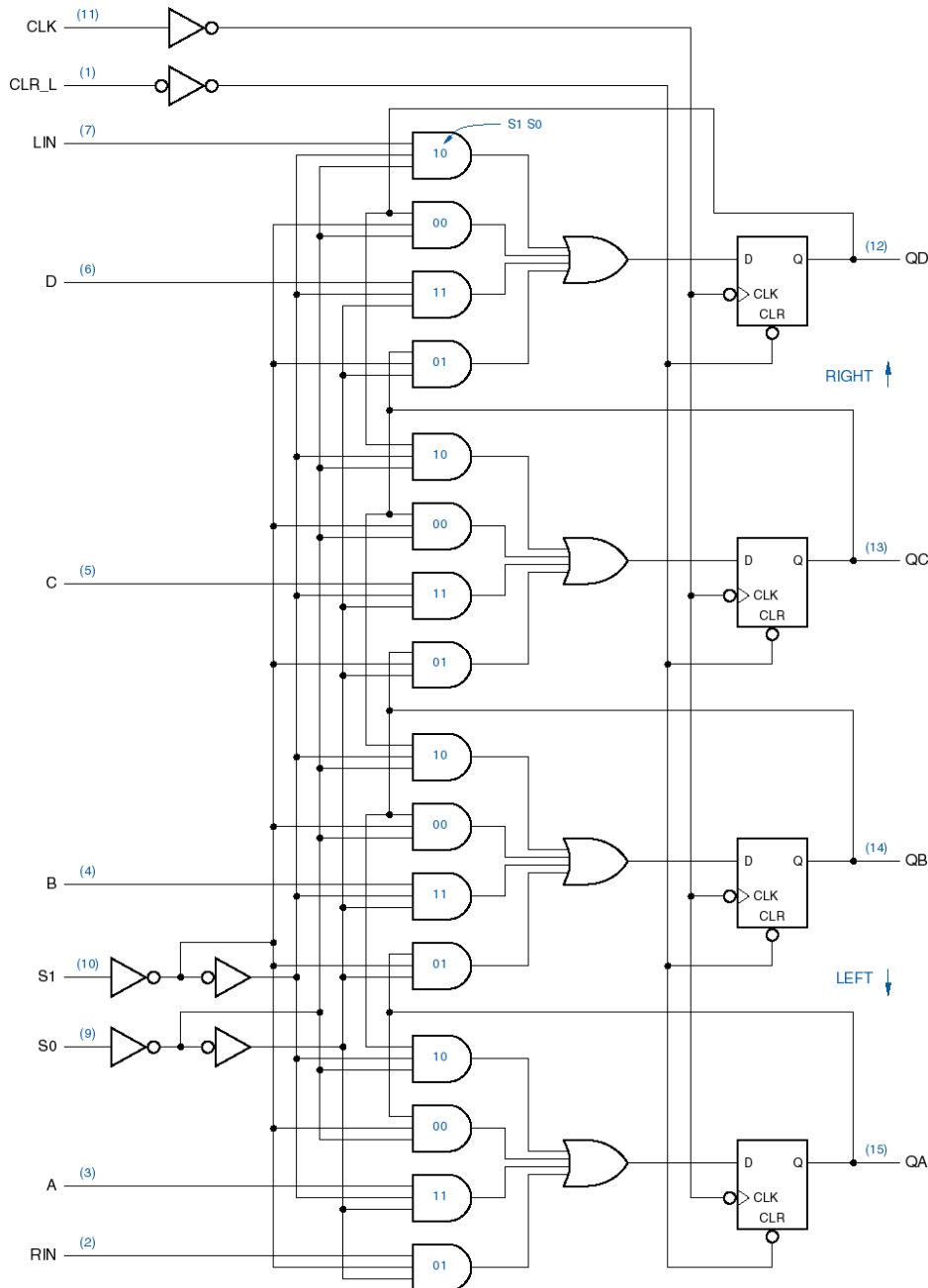
# 74x194 Universal Shift - Register

- “Shift left”
- “Shift right”
- “Load”
- “Hold”



# Um estágio do IC '194

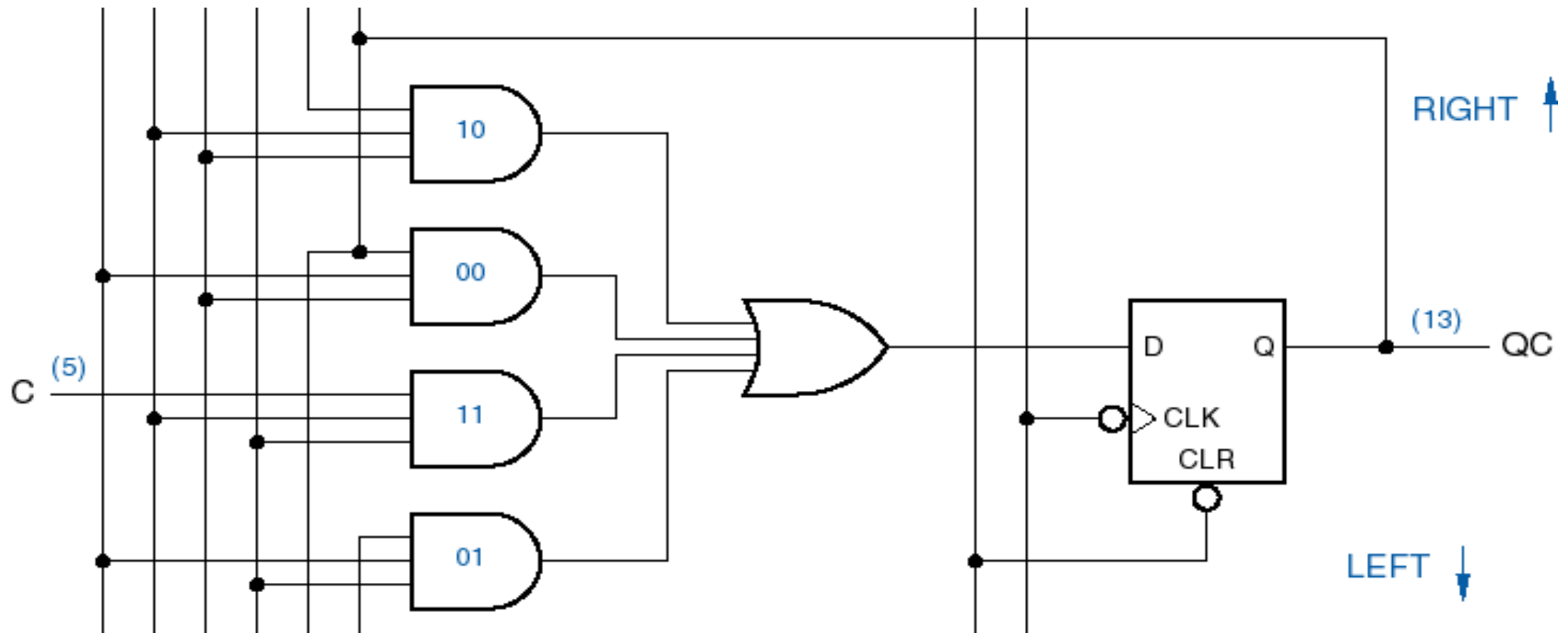


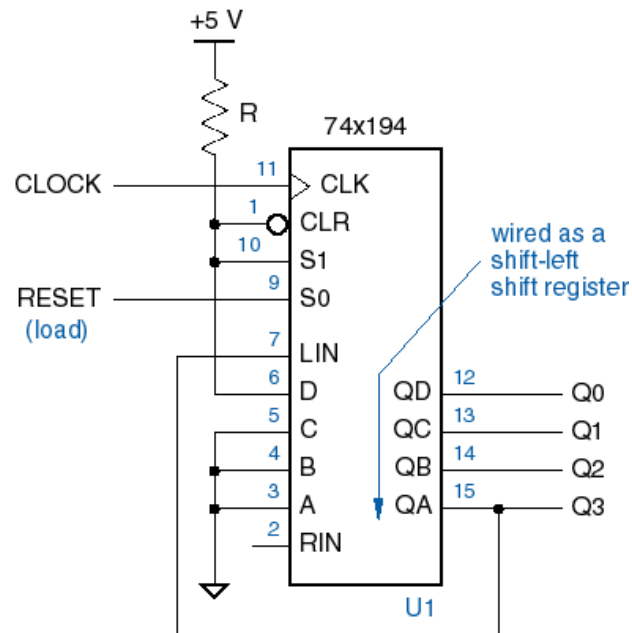


# Contadores

## “Shift-register”

- Contador em Anel  
“Ring counter”

 

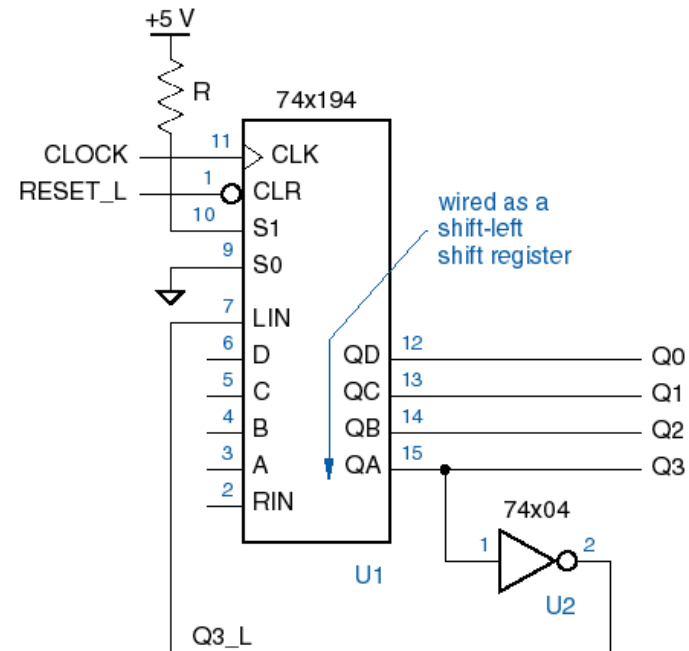

# Contador “Johnson”

- Contador “Twisted ring”

