

Circuitos Sequenciais

- Saída não depende apenas das entradas actuais mas também do passado destas.
- “Estado” engloba toda a informação necessária acerca do passado para prever a saída actual tendo em conta as entradas actuais.
 - *Variáveis de Estado*, um ou mais bits de informação.

Descrição Circuitos Sequenciais

- Tabela de Estados
 - Para cada estado actual, especifica-se o próximo estado em função das entradas actuais.
 - Para cada estado actual, especificam-se saídas em função das entradas actuais
- Diagrama de Estados
 - Versão Gráfica da Tabela de Estados

Estrutura duma Máquina de Estados

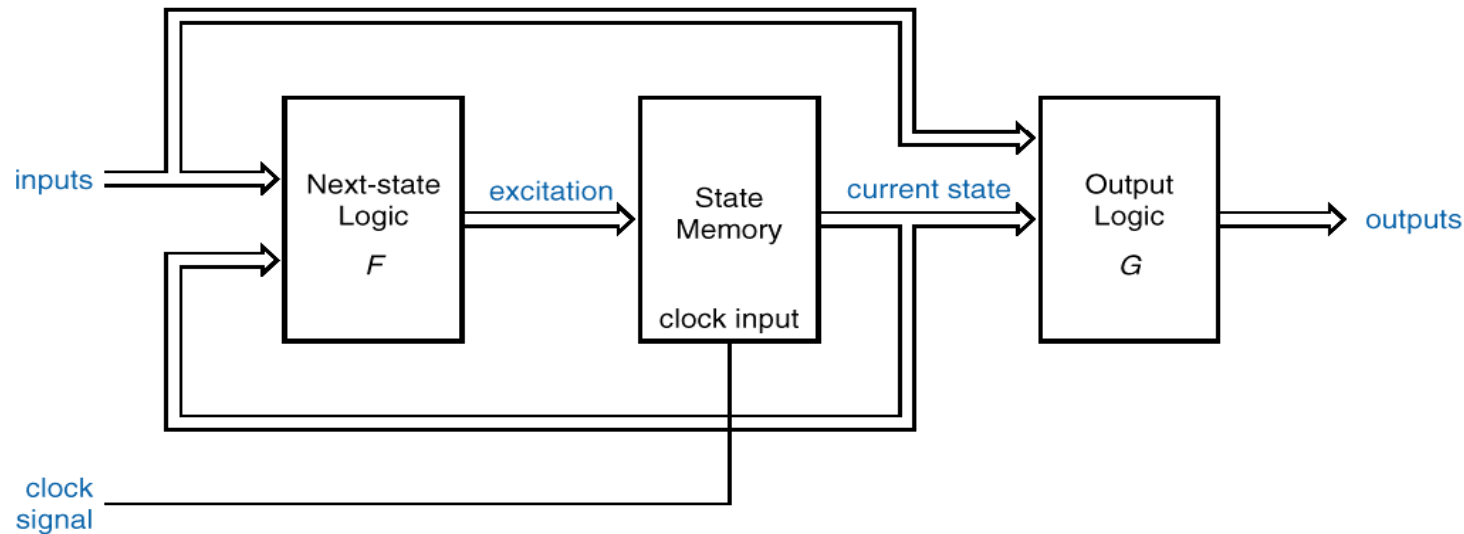


Figure 7-32 Clocked synchronous state-machine structure (Mealy machine).


 


Figure 7-33 Clocked synchronous state-machine structure (Moore machine).



Sinais de Relógio

 - Muito importante nos circuitos sequenciais
 - Variáveis de Estado mudam na transição do sinal de relógio (transição negativa e positiva).



Elemento Bi-estável

 
 
- Circuito sequencial mais simples
- Dois Estados
 - Uma variável de estado, por exemplo: Q



Elementos Bi-estáveis


- Como controlá-los?

- Latch S-R

  


S	R	Q	QN
0	0	last Q	last QN
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Funcionamento Latch S-R



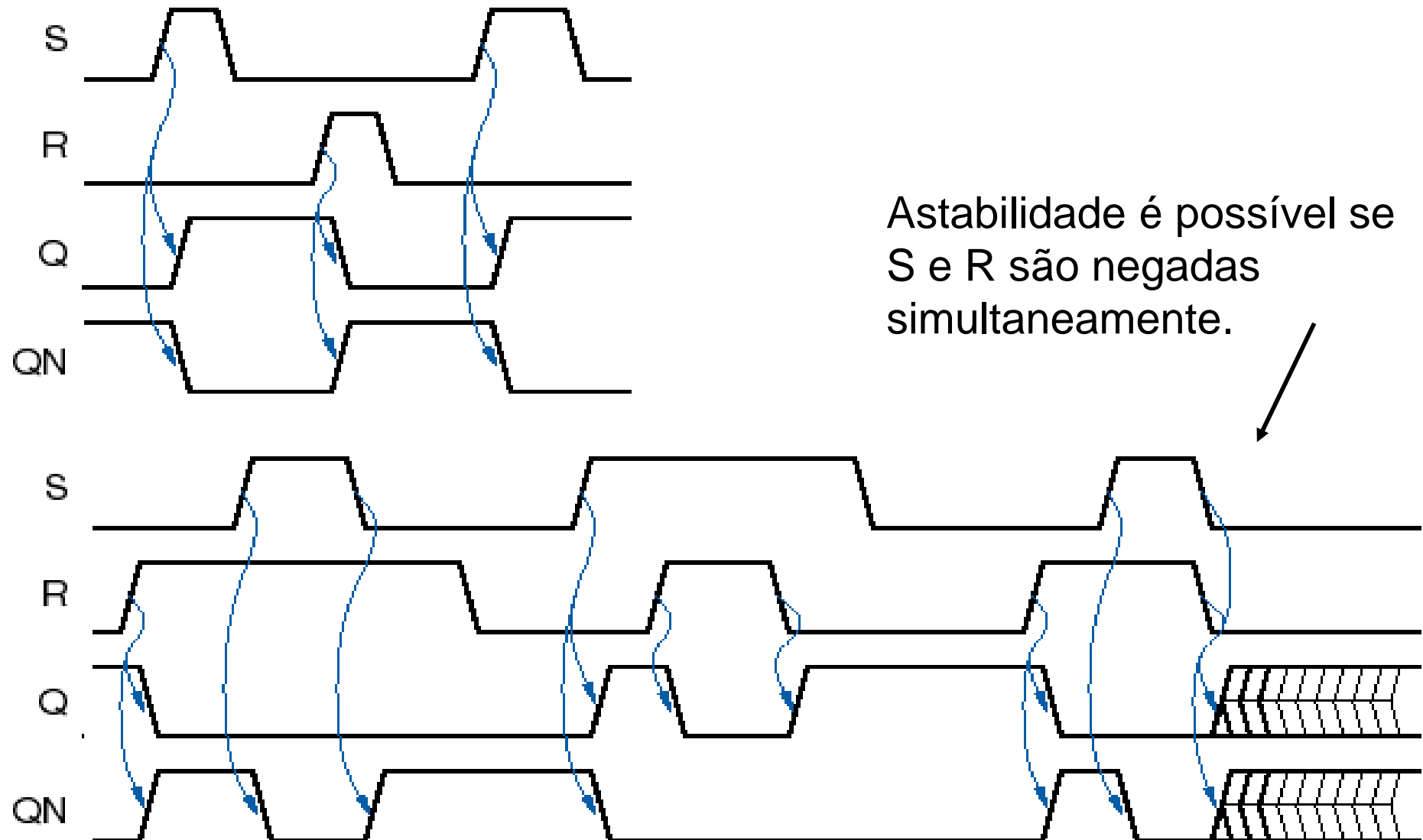


Param. Temporais Latch S-R


 
- Tempo de atraso de propagação.
- Largura mínima de pulso.



Símbolos da Latch S-R

   


Latch S-R com NANDs

  


S_L	R_L	Q	QN
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	last Q	last QN

Latch S-R com “Enable”

 

S	R	C	Q	QN
0	0	1	last Q	last QN
0	1	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1
x	x	0	last Q	last QN


Latch tipo D

 



C	D	Q	QN
1	0	0	1
1	1	1	0
0	x	last Q	last QN

Param. Temporais Latch tipo D

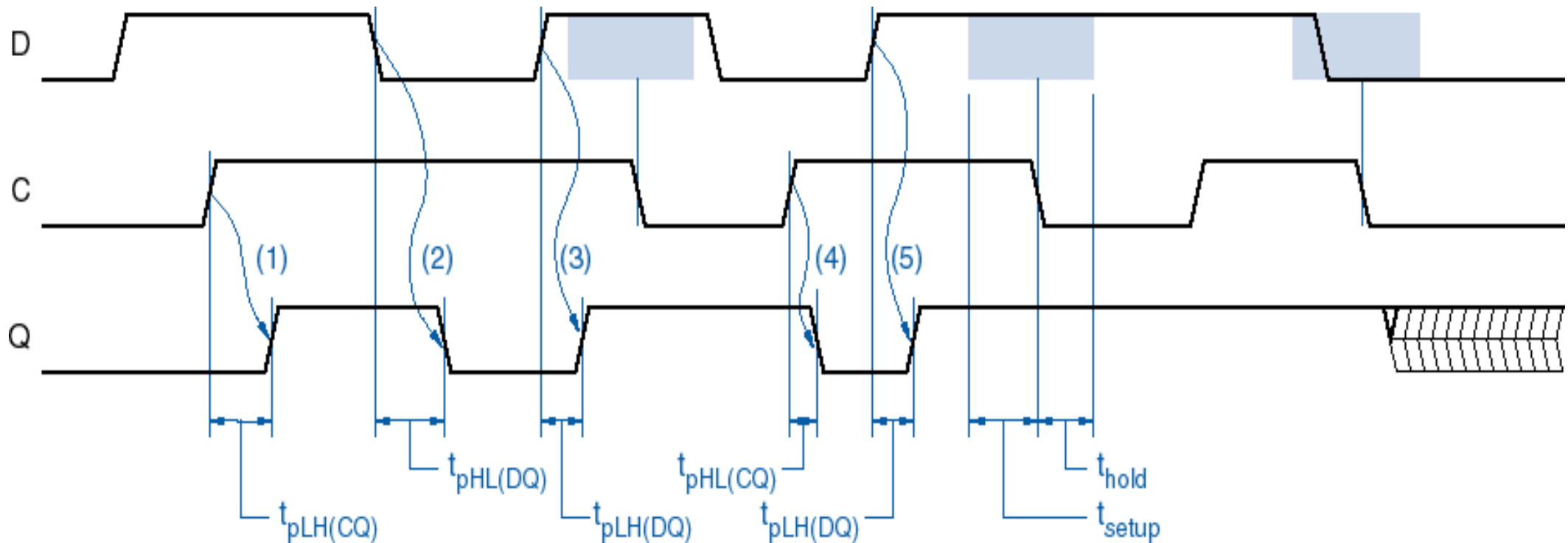- Atraso de Propagação (de C ou D)
- Tempo de “Setup” (D antes da transição de C)
- Tempo de “Hold” (D após transição de C)




“Edge-triggered” D flip-flop

  

D	CLK	Q	QN
0		0	1
1		1	0
x	0	last Q	last QN
x	1	last Q	last QN


Param. Temp. “Edge-triggered” D flip-flop

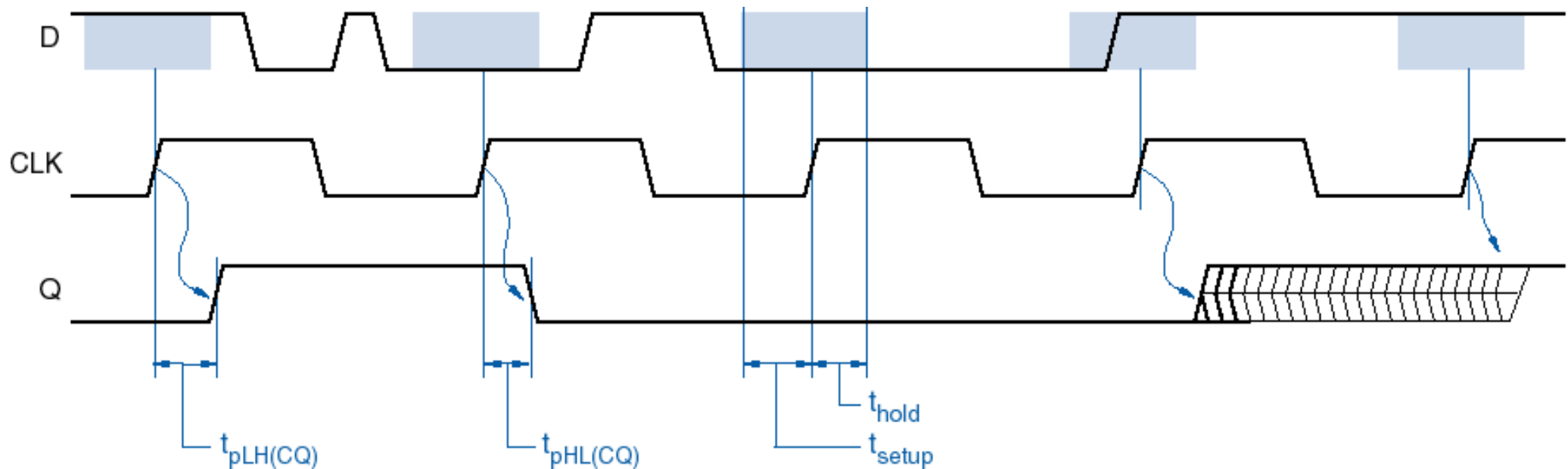- Atraso de Propagação (desde CLK)
- Tempo de “Setup” (D antes da transição de CLK)
- Tempo de “Hold” (D após transição de CLK)




TTL edge-triggered D flip-flop

 
- Entradas de “Preset” e “clear”
 - como latch S-R
- 3 anéis de “feedback”
- Carga em D e CLK muito leve



Flip-flops J-K




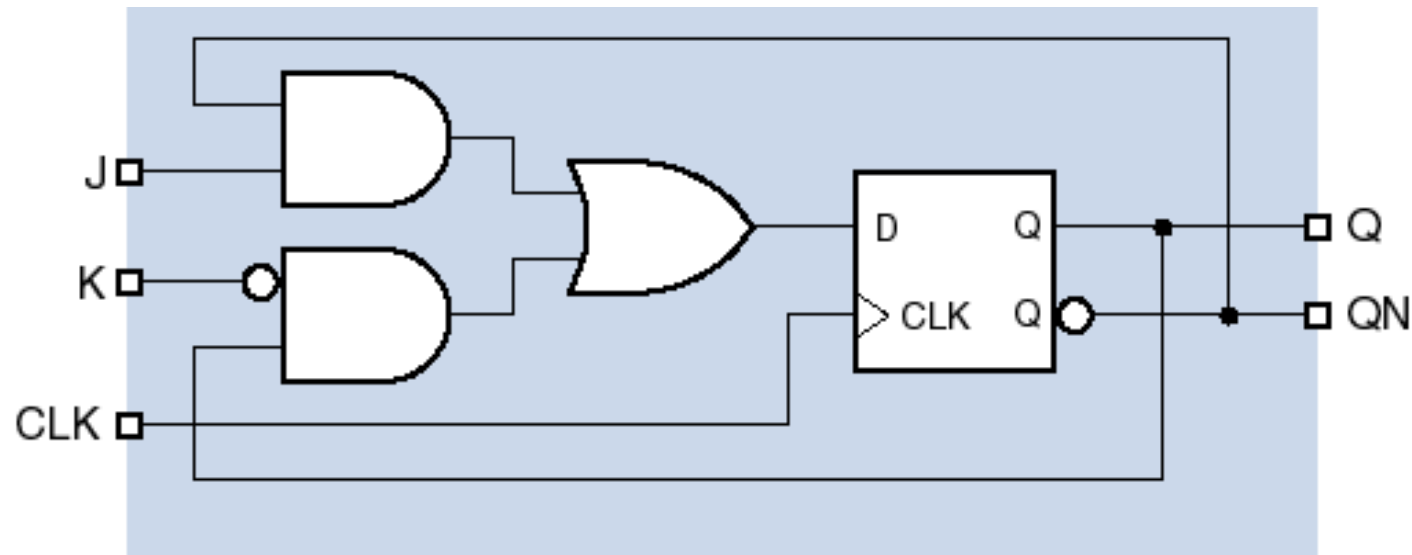


J	K	CLK	Q	QN
x	x	0	last Q	last QN
x	x	1	last Q	last QN
0	0		last Q	last QN
0	1		0	1
1	0		1	0
1	1		last QN	last Q

 

Flip-flops T (Toggle)

    - Importantes para implementação de contadores



Circuitos Sequenciais

Table 7–1

Latch and flip-flop characteristic equations.

Device Type	Characteristic Equation
S-R latch	$Q^* = S + R' \cdot Q$
D latch	$Q^* = D$
Edge-triggered D flip-flop	$Q^* = D$
Master/slave S-R flip-flop	$Q^* = S + R' \cdot Q$
Master/slave J-K flip-flop	$Q^* = J \cdot Q' + K' \cdot Q$
Edge-triggered J-K flip-flop	$Q^* = J \cdot Q' + K' \cdot Q$
T flip-flop	$Q^* = Q'$
T flip-flop with enable	$Q^* = EN \cdot Q' + EN' \cdot Q$