 


Sistemas Digitais

Buffers 3 estados (Three-state buffers)


- SAÍDA = LOW, HIGH, or Hi-Z.





EN	A	OUT
L	L	Hi-Z
L	H	Hi-Z
H	L	L
H	H	H


- Várias saídas podem ser ligadas entre si, no entanto só uma delas pode estar activa.

Aplicação Z-Buffers


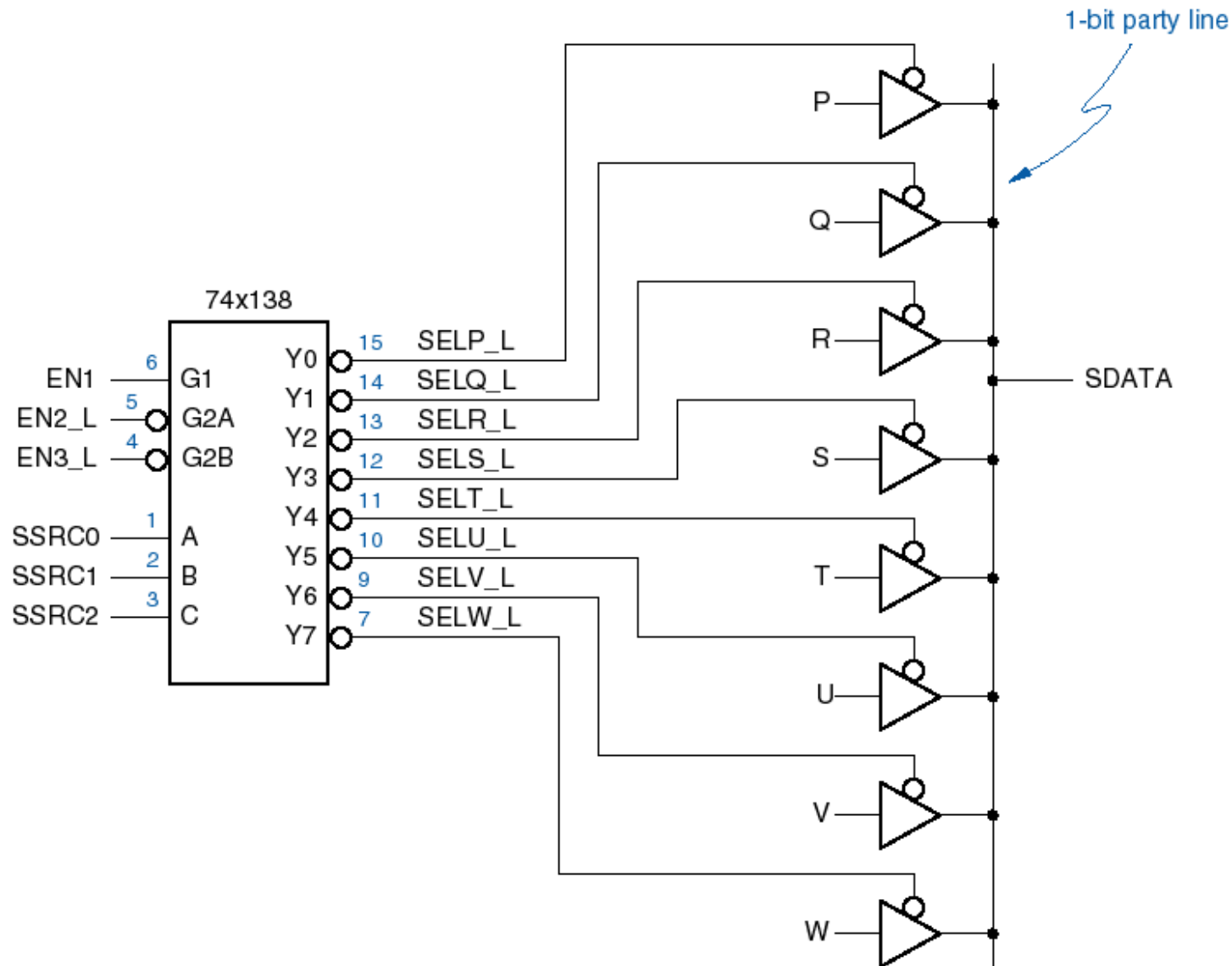


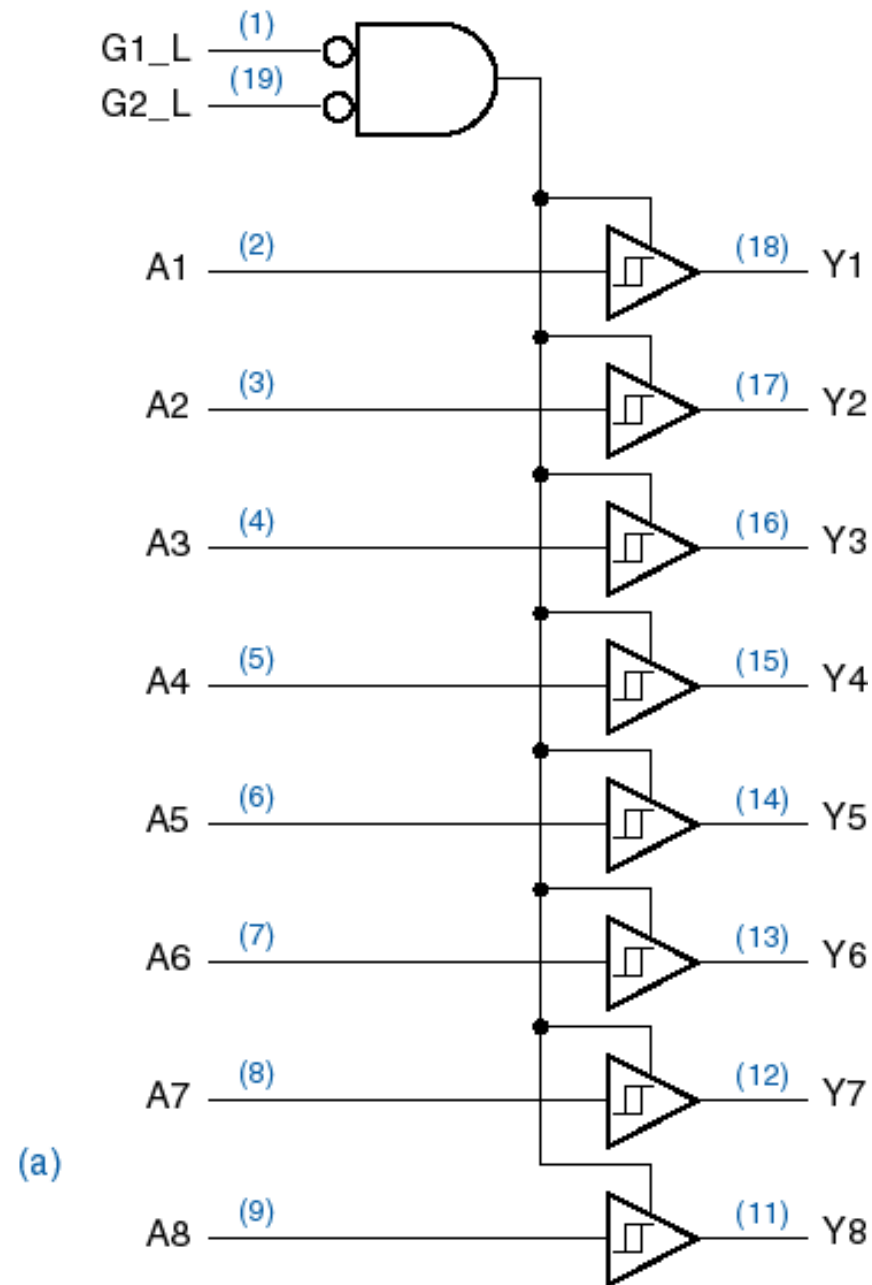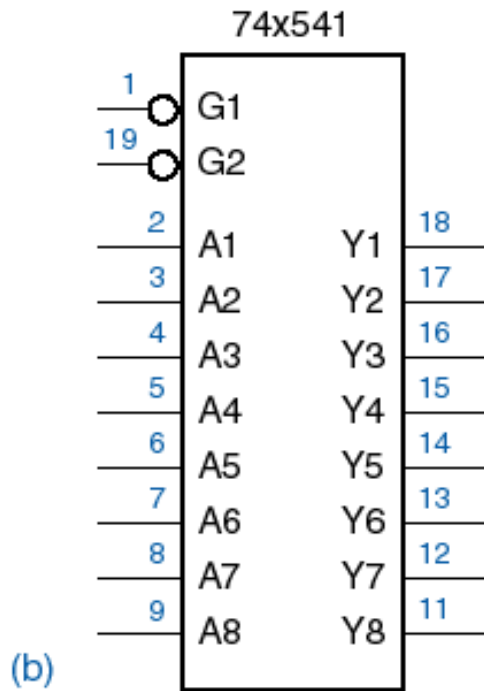

“Drivers” 3-estados

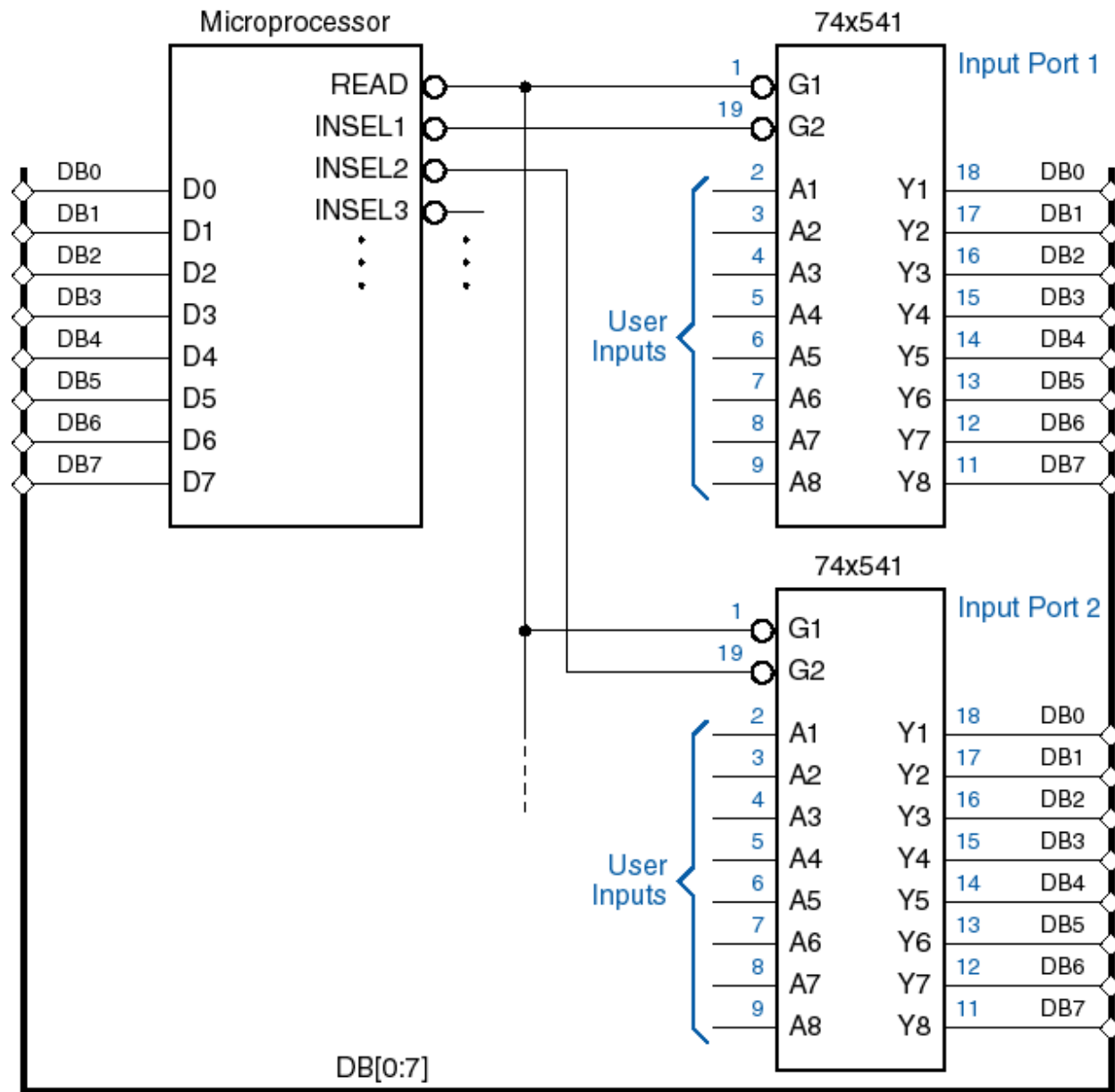


Aplicação de Drivers

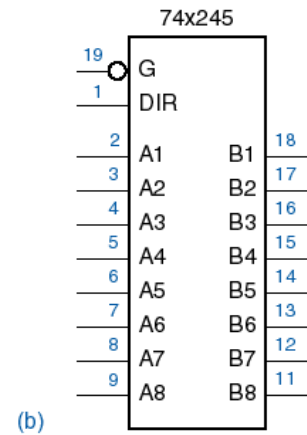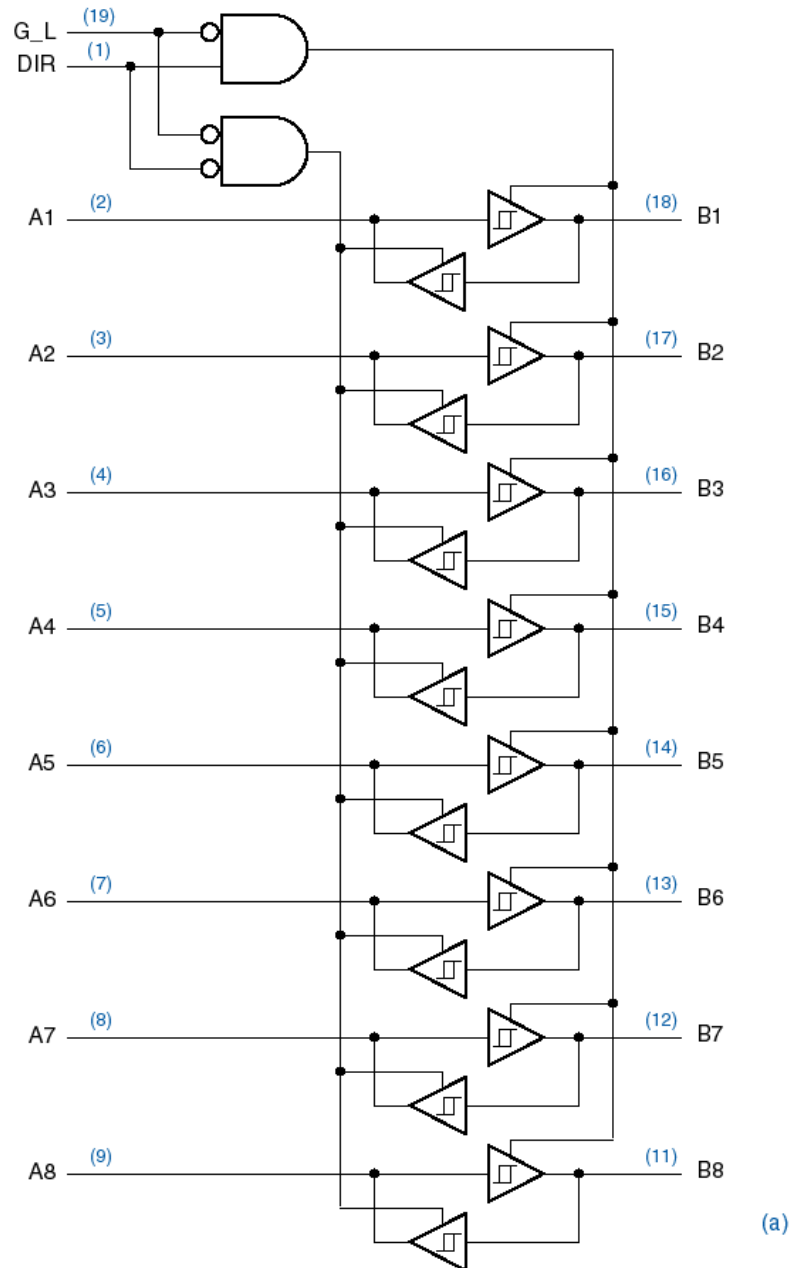



“Transceiver”

3 - estados


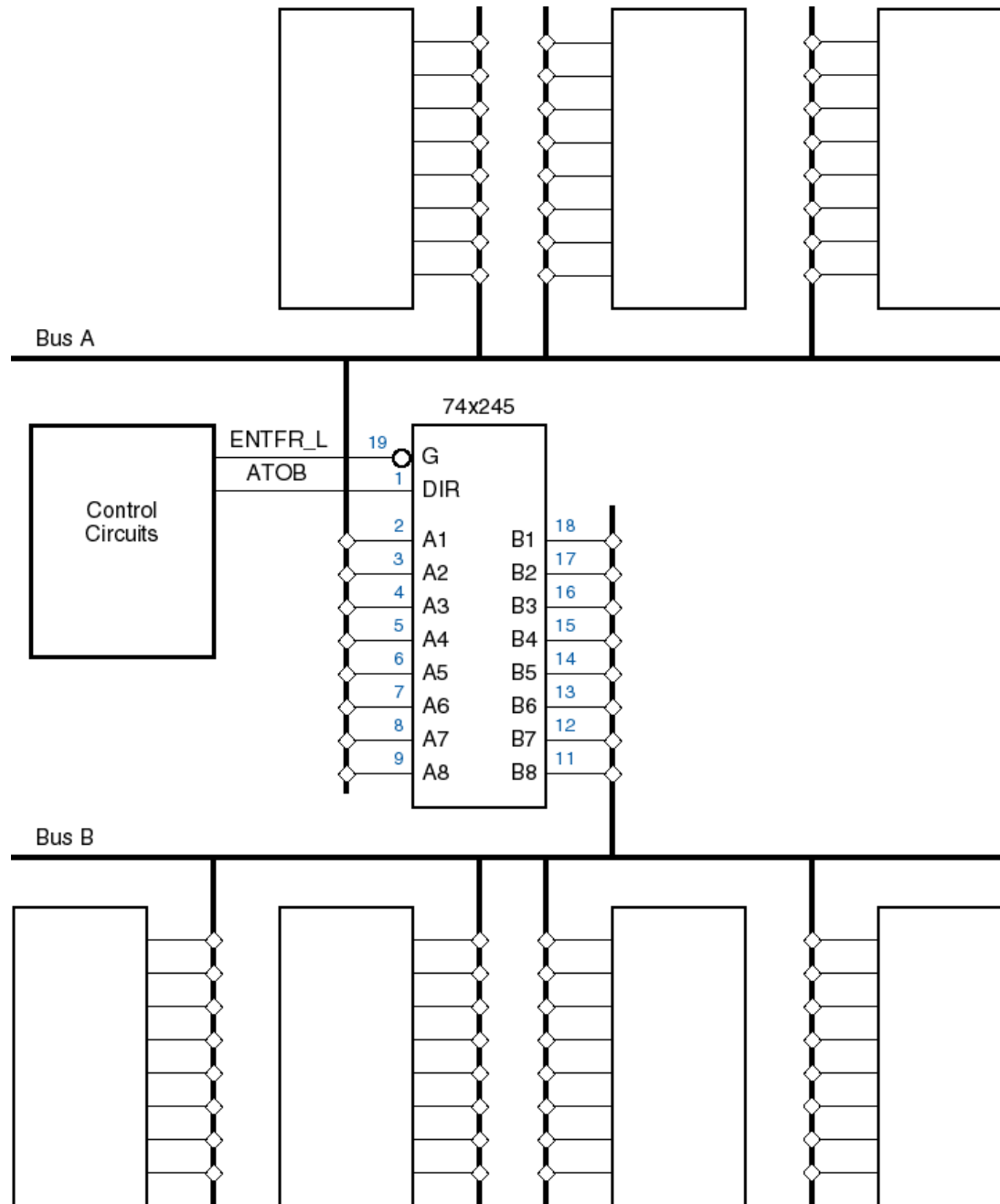


Aplicação de Transceivers

Encoders vs. Decoders

 
 


Binary encoders

  

Muitas aplicações necessitam de sistema de definição de prioridades

Encoder de prioridade de 8 entradas

 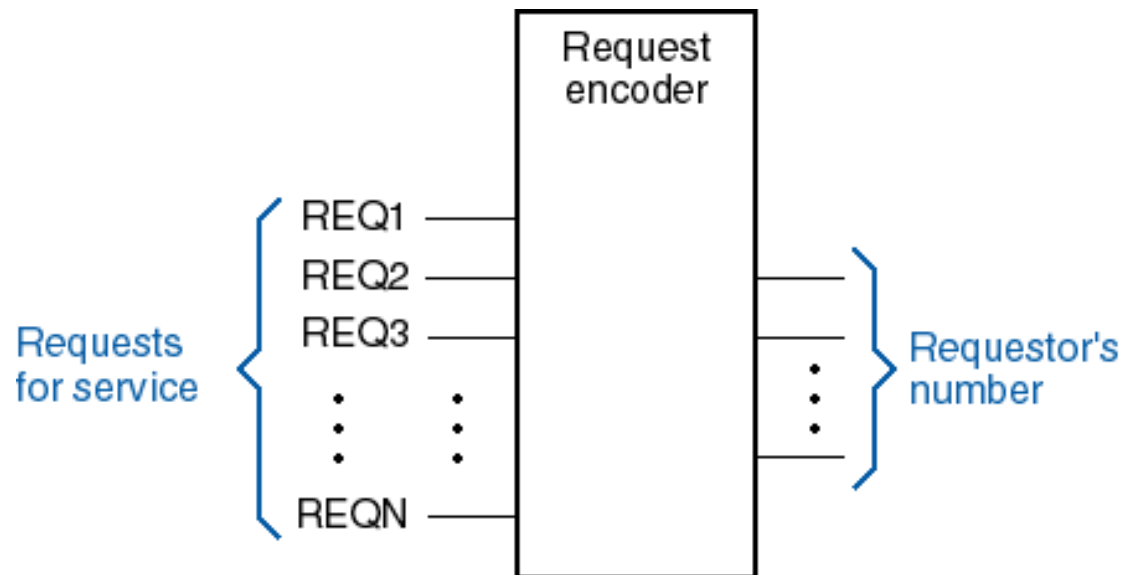

Equações lógicas dum “Priority-encoder”

$$H7 = I7$$

$$H6 = I6 \cdot I7'$$

$$H5 = I5 \cdot I6' \cdot I7'$$

...

$$H0 = I0 \cdot I1' \cdot I2' \cdot I3' \cdot I4' \cdot I5' \cdot I6' \cdot I7'$$

$$A2 = H4 + H5 + H6 + H7$$


$$A1 = H2 + H3 + H6 + H7$$

$$A0 = H1 + H3 + H5 + H7$$

$$IDLE = (I0 + I1 + I2 + I3 + I4 + I5 + I6 + I7)'$$

$$= I0' \cdot I1' \cdot I2' \cdot I3' \cdot I4' \cdot I5' \cdot I6' \cdot I7'$$

“74x148: 8-input priority encoder”

 

- Active-low I/O
- Input Enable
- “Got Something”
- Enable Output


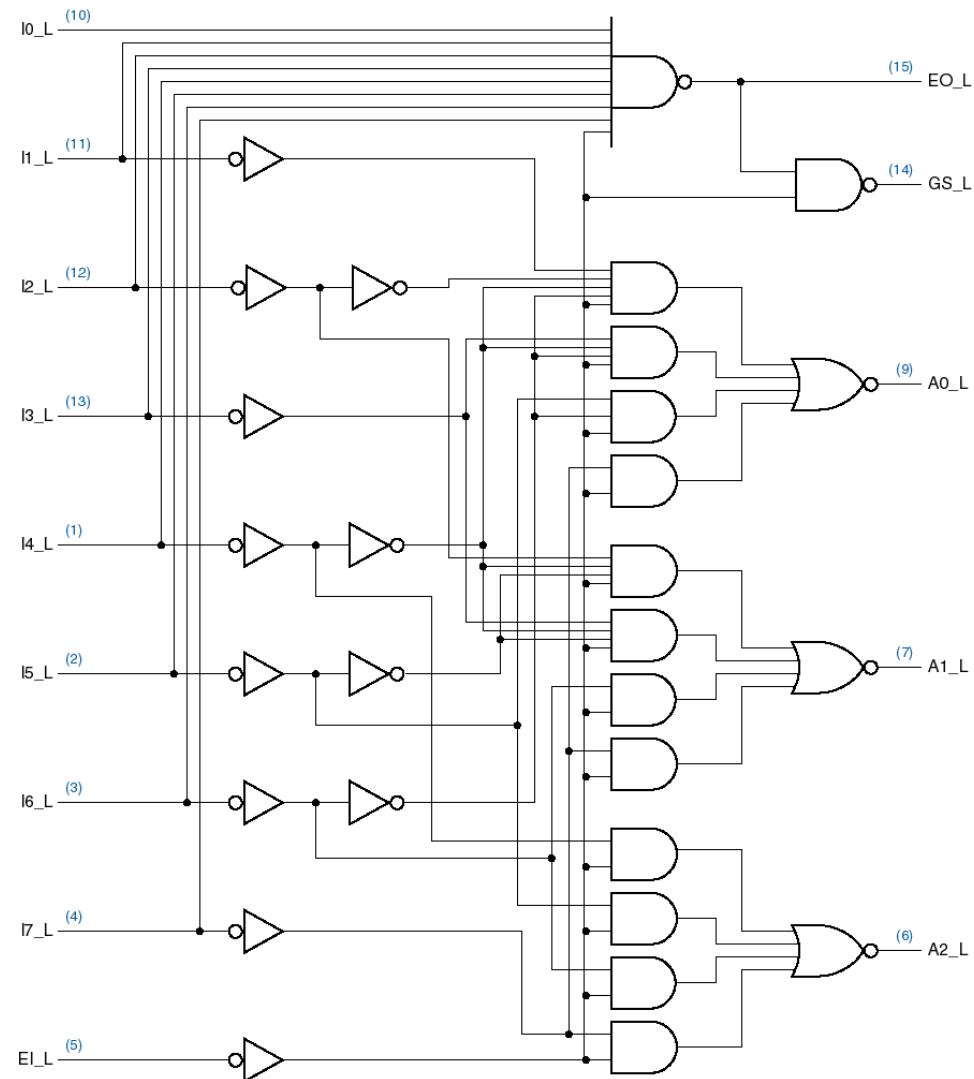


Tabela de Verdade do IC 74x148

<i>Inputs</i>									<i>Outputs</i>				
EL_L	I0_L	I1_L	I2_L	I3_L	I4_L	I5_L	I6_L	I7_L	A2_L	A1_L	A0_L	GS_L	EO_L
1	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1
0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	1
0	x	x	x	x	x	x	0	1	0	0	1	0	1
0	x	x	x	x	x	0	1	1	0	1	0	0	1
0	x	x	x	x	0	1	1	1	0	1	1	0	1
0	x	x	x	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
0	x	x	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	x	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

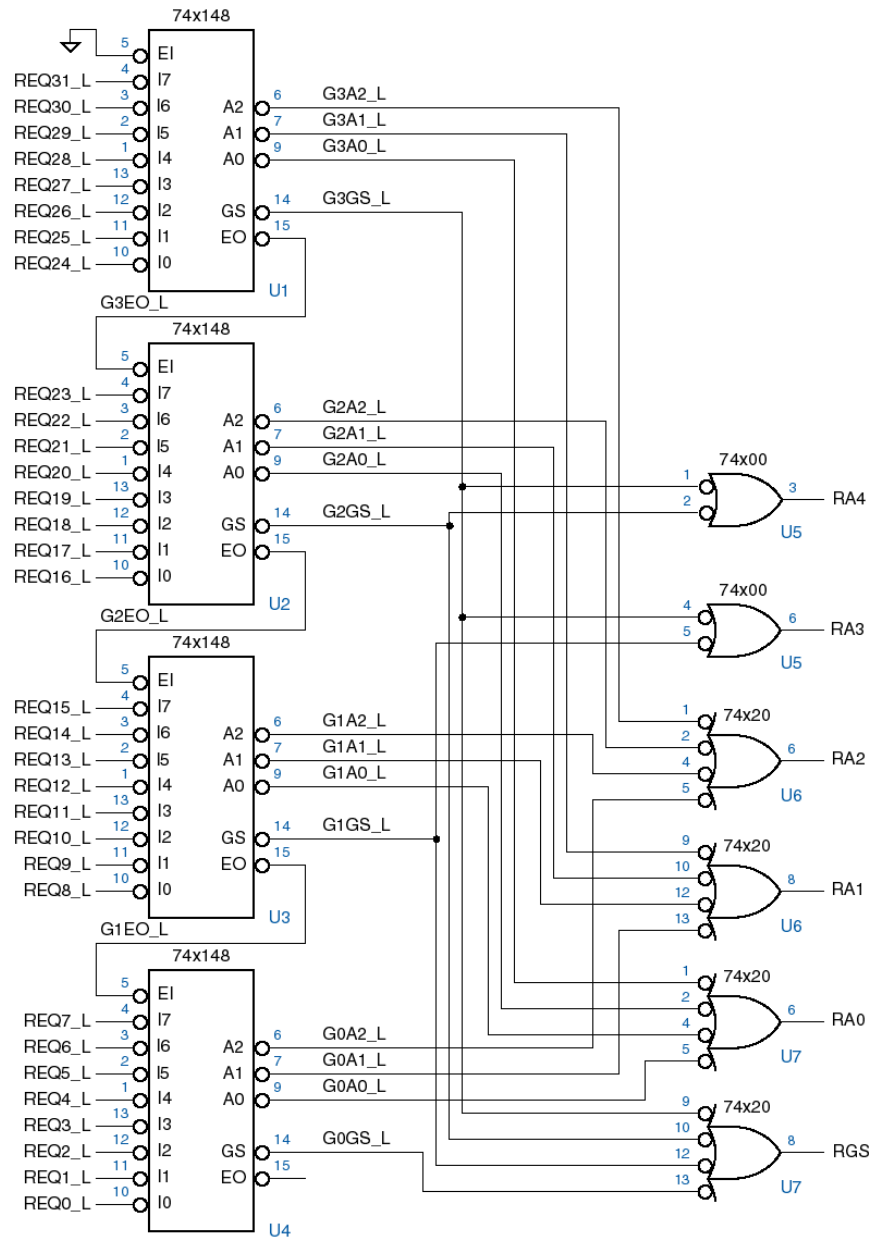


“Priority encoders” em cascata


- “32-input priority encoder”

Comparadores de Igualdade



- comparador 1-bit

 

- comparador 4-bit

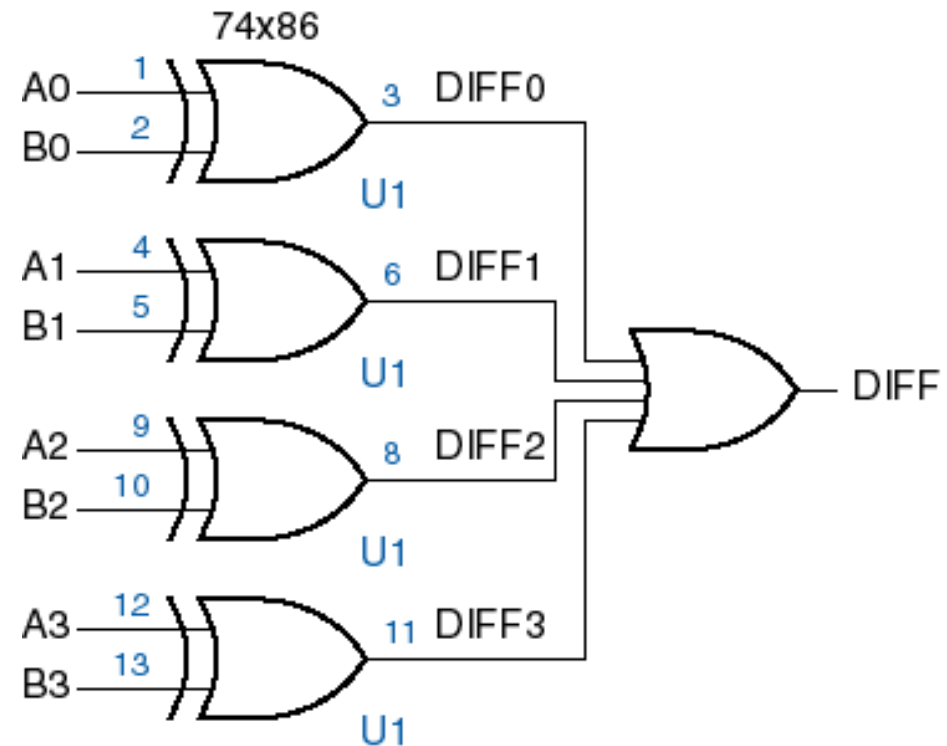

Comparador 8-bits

 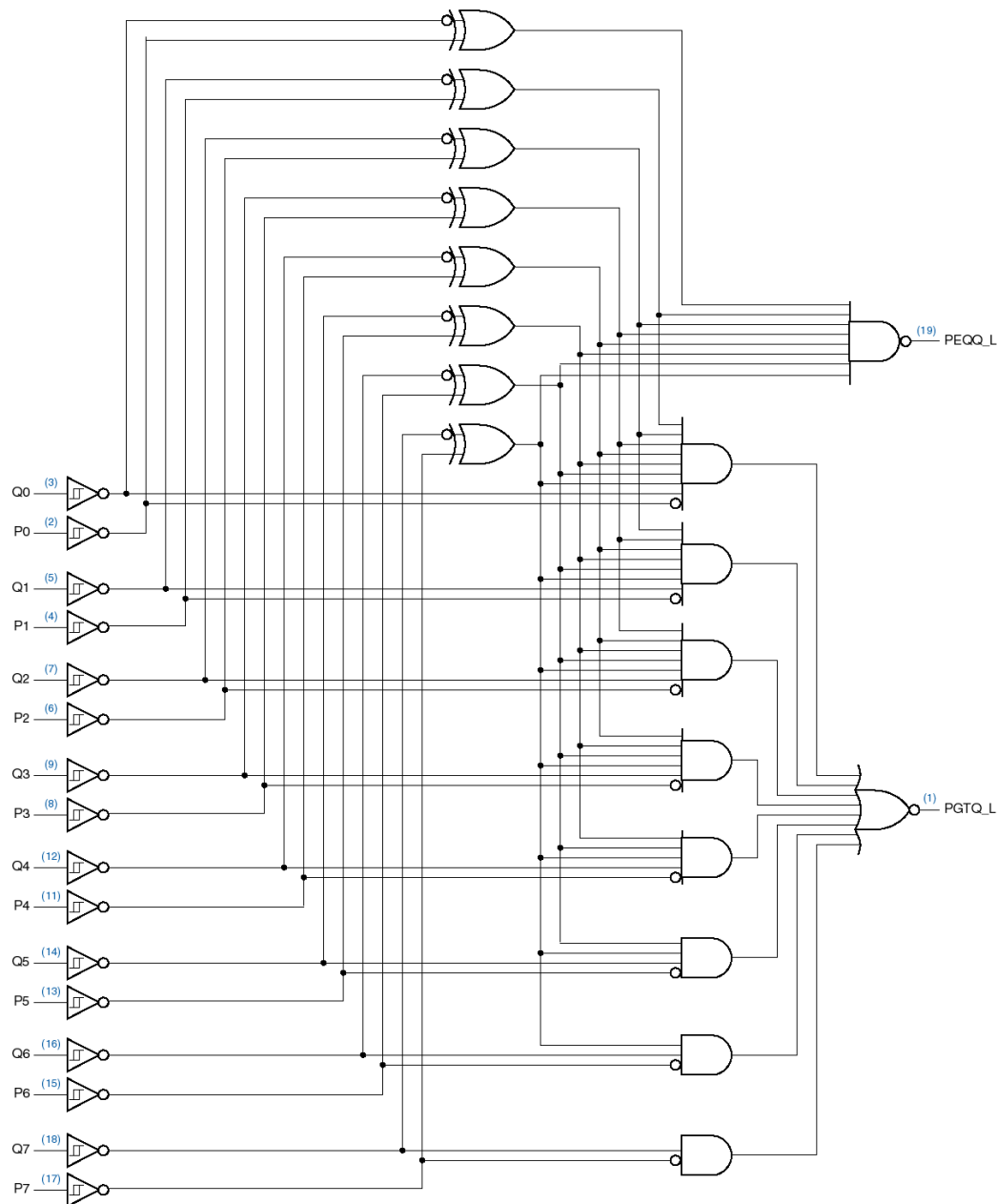


Comparador

- Verificação Igualdade
 - $PEQQ = ([P7..P0] == [Q7..Q0]);$
 - $PEQQ_L = !([P7..P0] == [Q7..Q0]);$
 - 16 termos produto
- Comparação Magnitude
 - $PGTQ = ([P7..P0] > [Q7..Q0]);$
 - $PGTQ_L = !([P7..P0] > [Q7..Q0]);$
 - 255 termos produto


Somadores

- Bloco básico é denominado “full adder”
 - Somador de 1-bit, produz soma e saídas carry
- Tabela de Verdade:


X	Y	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

Somador “Ripple adder”

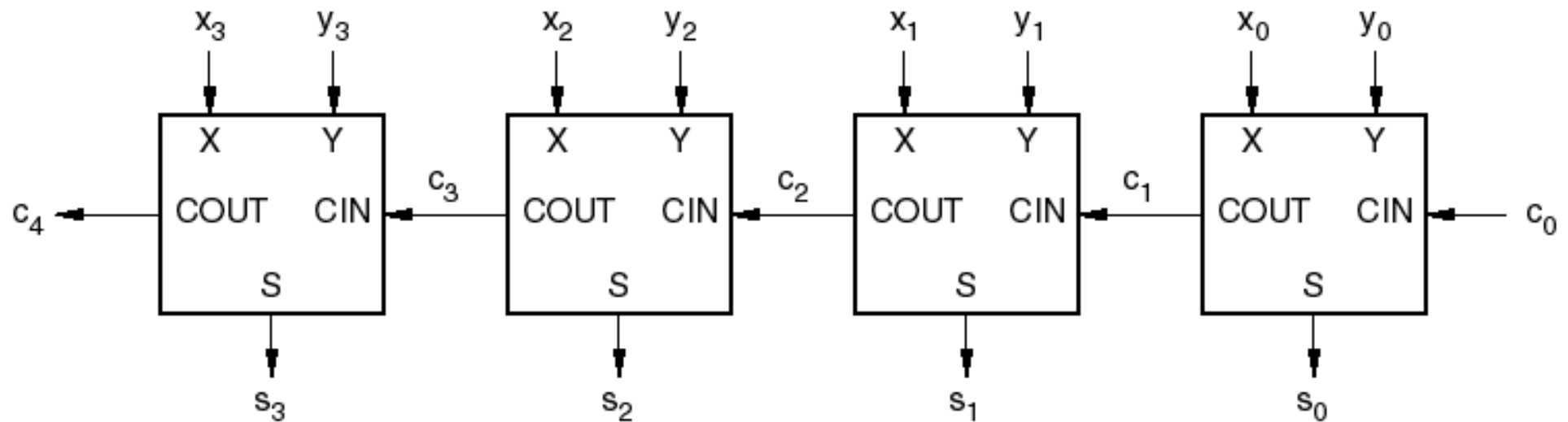

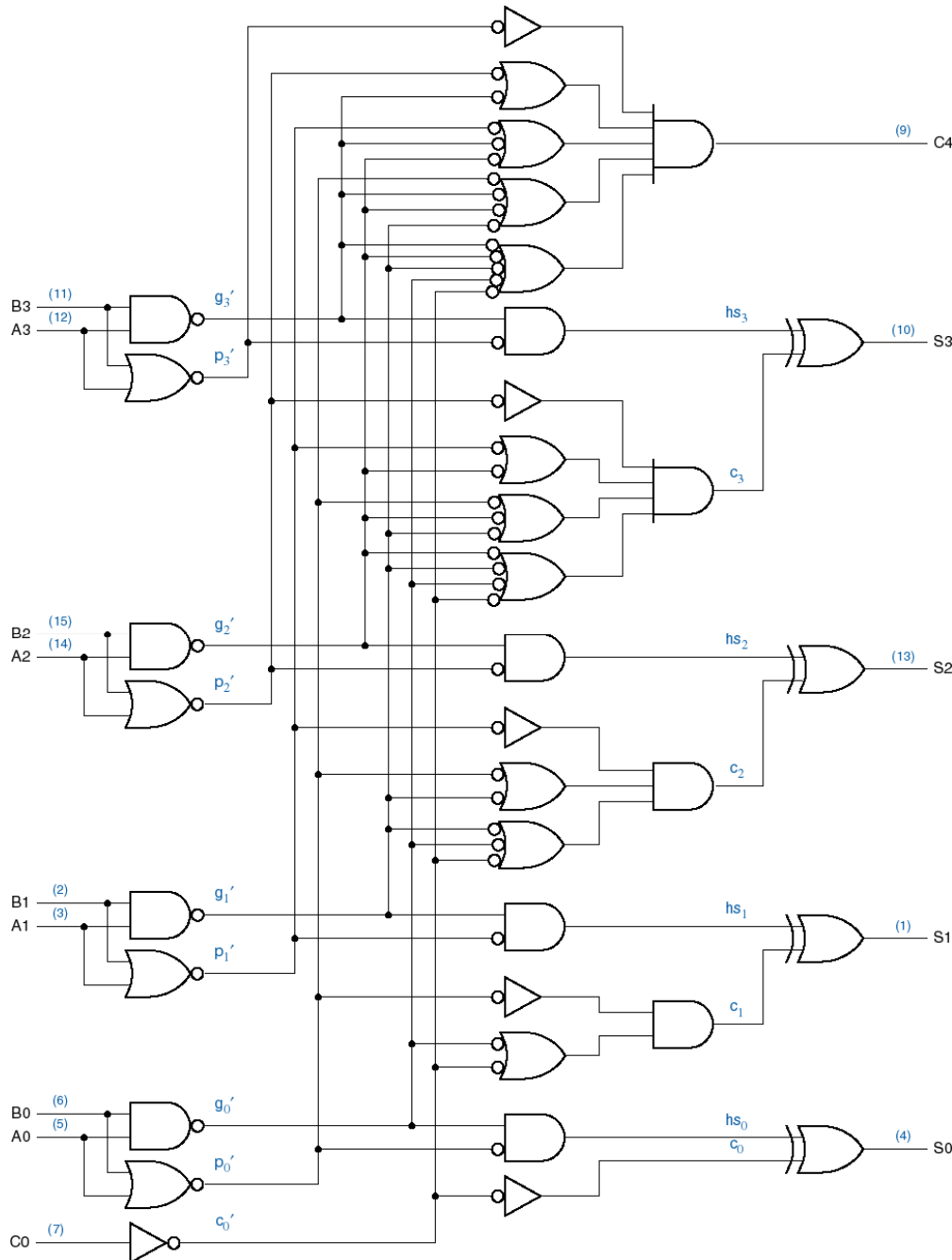- Velocidade limitada pelo tamanho da cadeia




74x283

Somador




4-bit

- Usa “carry lookahead” internamente

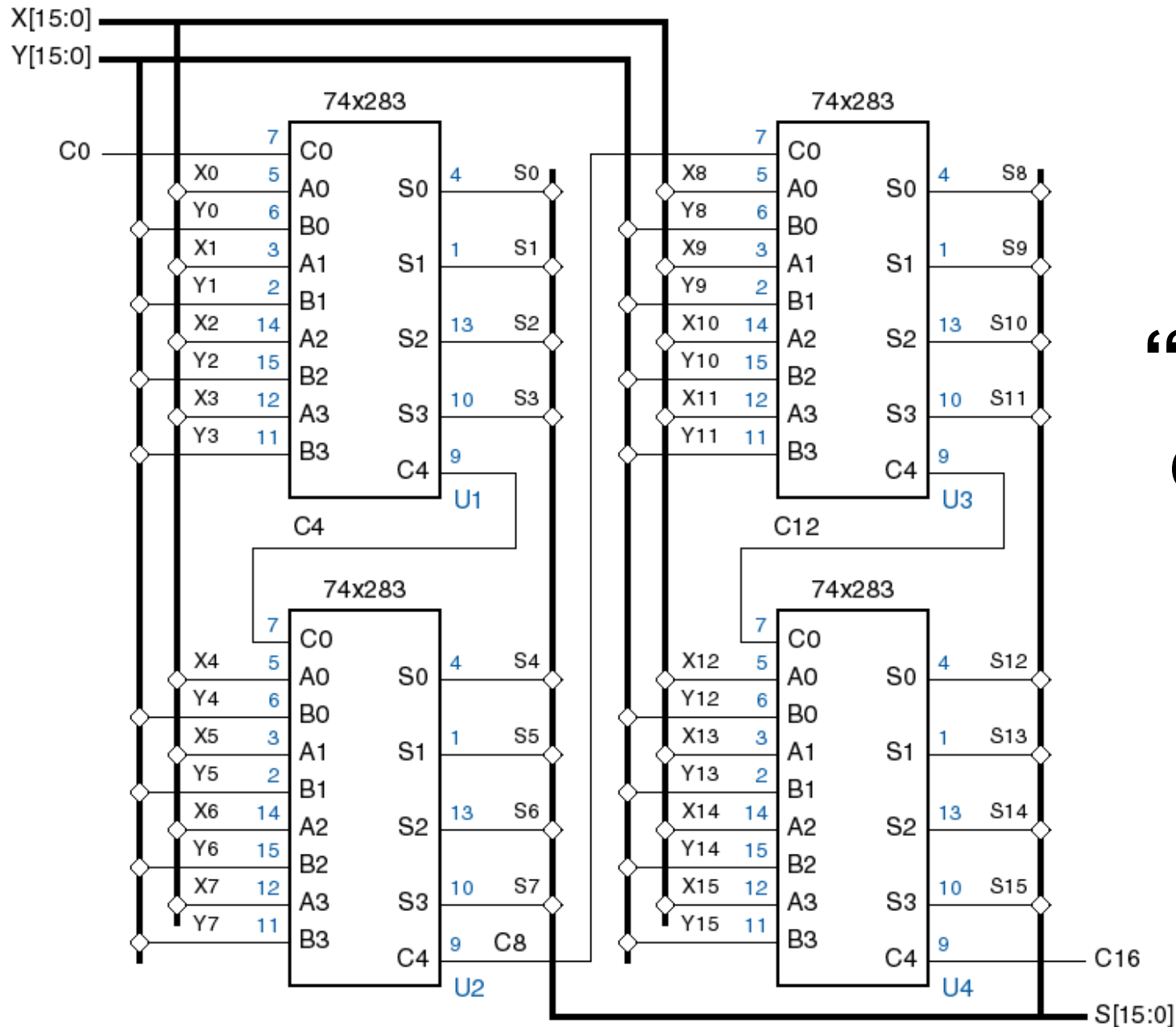

**“Ripple carry”
entre grupos**

“Full subtractor” = “full adder”, quase

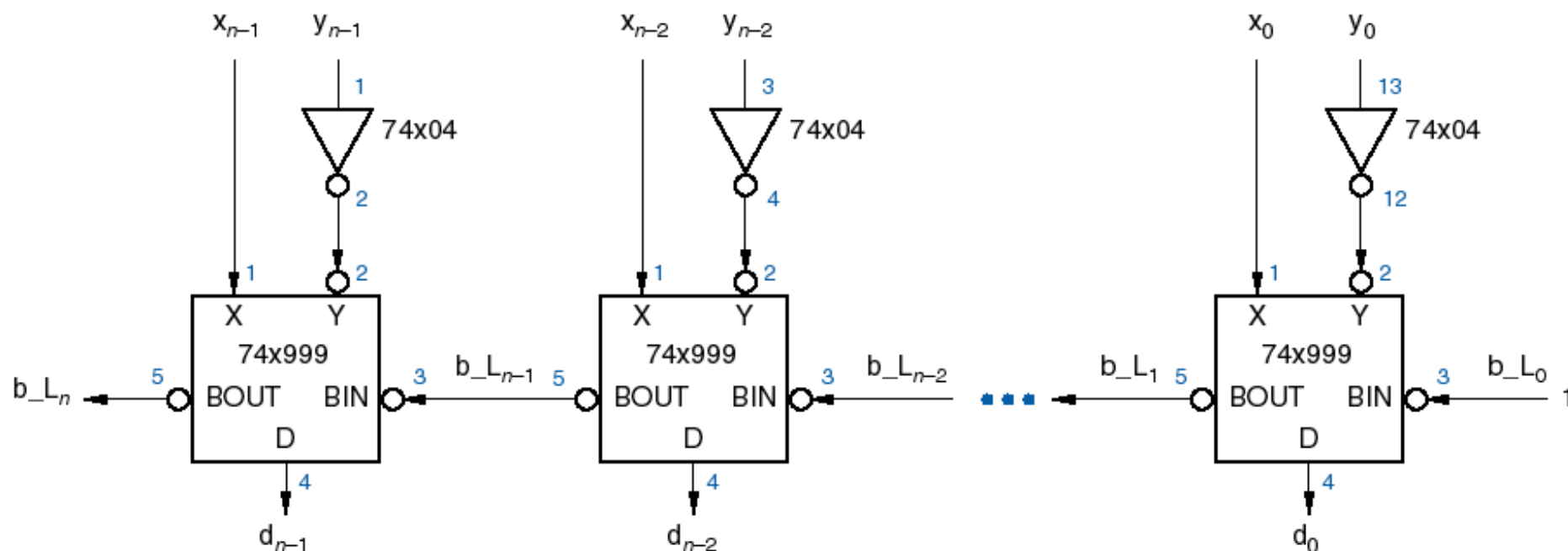  

Multiplicador

- multiplicador 8x8

