

# Síntese de Circuitos Combinacionais

- Projecto      Descrição informal dum circuito =>  
                         => Descrição formal duma Função  
                         => Diagrama lógico
- Nessa descrição, muitas vezes utiliza-se os termos “e”, “ou” e “não”.
- Por exemplo:

A saída ALARME fica a “1” se a entrada PÂNICO estiver a “1” *ou* se a entrada ACTIVADO estiver a “1” e a entrada SAINDO estiver a “0” e a casa *não* estiver SEGURA. A casa está segura se as entradas JANELA e PORTA e GARAGEM estiverem a “1”.

$$\begin{aligned}\text{ALARME} &= \text{PÂNICO} + \text{ACTIVADO} \cdot \text{SAINDO}' \cdot \text{SEGURA}' \\ \text{SEGURA} &= \text{JANELA} \cdot \text{PORTA} \cdot \text{GARAGEM}\end{aligned}$$

# Síntese de Circuitos Combinacionais

- Implementação da Função Lógica

$$\text{ALARME} = \text{PÂNICO} + \text{ACTIVADO} \cdot \text{SAINDO}' \cdot (\text{JANELA} \cdot \text{PORTA} \cdot \text{GARAGEM})'$$

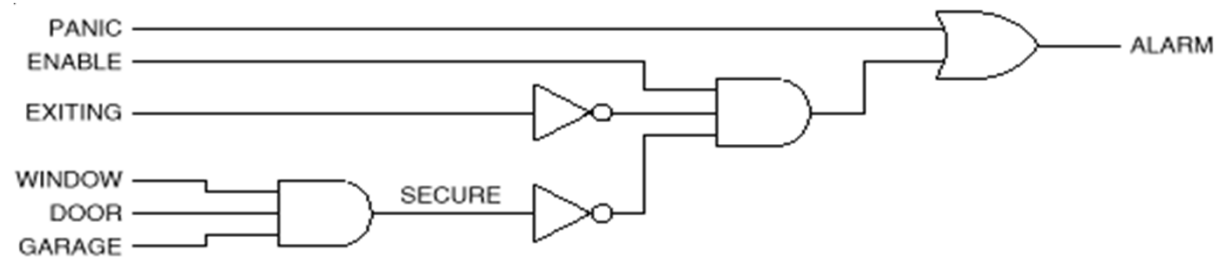


Figure 4-19 Alarm circuit derived from logic expression.

- A mesma função pode ser reescrita, sob a forma de soma de produtos, como sendo:


 


Figure 4-20  
Sum-of-products version of alarm circuit.

# Manipulações de circuitos

- Expressões lógicas obtidas a partir da descrição informal utilizam portas AND, OR e NOT.
- Existem diversas razões para usar portas NAND e NOR (são portas mais rápidas na maioria das tecnologias e implementam facilmente um inversor).

Figure 4-21  
Alternative sum-of-products  
realizations: (a) AND-OR;  
(b) AND-OR with extra inverter  
pairs; (c) NAND-NAND.

 

# Manipulações de circuitos

Figure 4-23  
Realizations of a product-of-sums expression: (a) OR-AND; (b) OR-AND with extra inverter pairs; (c) NOR-NOR.

 
 


Figure 4-24 Logic-symbol manipulations: (a) original circuit; (b) transformation with a nonstandard gate; (c) inverter used to eliminate nonstandard gate; (d) preferred inverter placement.

# Minimização de circuitos combinacionais

- Não é económico construir um circuito lógico a partir da primeira expressão lógica
- A maioria dos métodos de minimização têm por base os teoremas T10 e T10':

$$\text{T10: } \text{Termo} \cdot Y + \text{Termo} \cdot Y' = \text{Termo}$$

$$\text{T10': } (\text{Termo} + Y) \cdot (\text{Termo} + Y') = \text{Termo}$$

# Mapas de Karnaugh

- Representação gráfica das tabelas de verdade e servem como ponto de partida para minimização de circuitos combinacionais.
- O mapa, para uma função lógica de  $n$ -entradas, é um conjunto array de  $2^n$  células, uma para cada possível combinação das entradas.

 


Figure 4-26 Karnaugh maps: (a) 2-variable; (b) 3-variable; (c) 4-variable.

- Cada célula do mapa de Karnaugh contém informação sobre a função. A célula contém “0” ou “1”, se ao termo mínimo correspondente na tabela de verdade da função, for respectivamente “0” ou “1”.
- Cada célula corresponde a uma combinação das entradas que difere das células adjacentes numa só variável.


# Mapas de Karnaugh

$$F = \sum_{XYZ} (1,2,5,7)$$


Figure 4-27  
 $F = \sum_{XYZ} (1,2,5,7)$ : (a) truth table; (b) Karnaugh map; (c) combining adjacent 1-cells; (d) AND-OR circuit.

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1


(a)

 

(b)

 

(d)

 

(c)

- Células 5 e 7

$$F = \dots + X \cdot Y' \cdot Z + X \cdot Y \cdot Z$$

$$F = \dots + (X \cdot Z) \cdot Y' + (X \cdot Z) \cdot Y$$

$$F = \dots + X \cdot Z \text{ (porquê?)}$$

# Mapas de Karnaugh

$$F = \sum_{XYZ} (0,1,4,5,6)$$

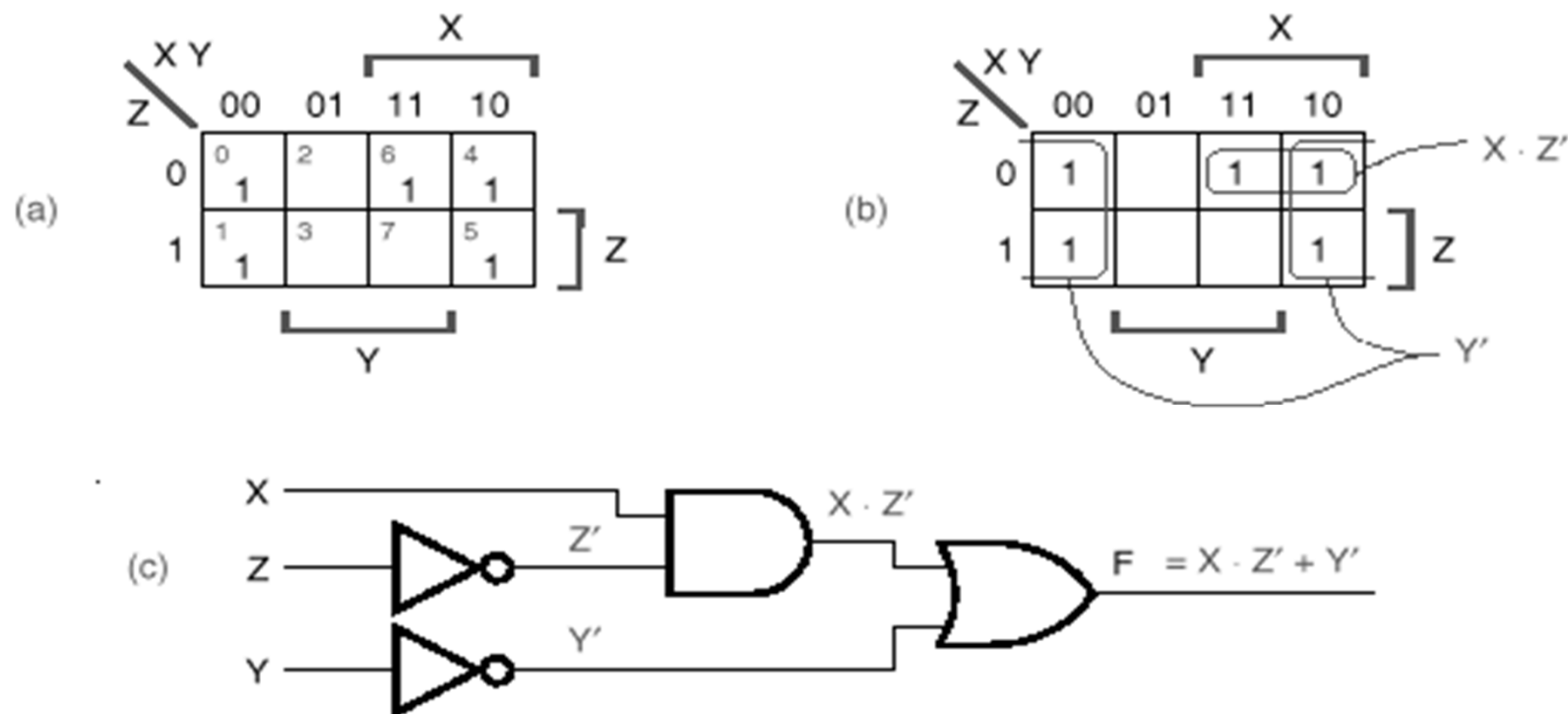


Figure 4-28  $F = \sum_{XYZ} (0,1,4,5,6)$ : (a) initial Karnaugh map; (b) Karnaugh map with circled product terms; (c) AND/OR circuit.



# Mapas de Karnaugh

- Como seleccionar células por forma a obter a maior simplificação possível?

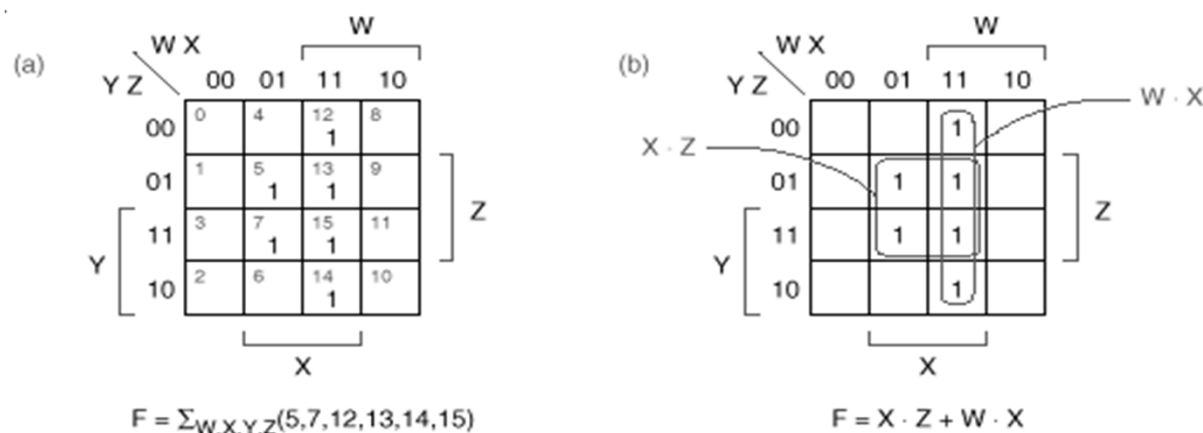


Figure 4-30  $F = \sum_{W,X,Y,Z}(5,7,12,13,14,15)$ : (a) Karnaugh map; (b) prime implicants.

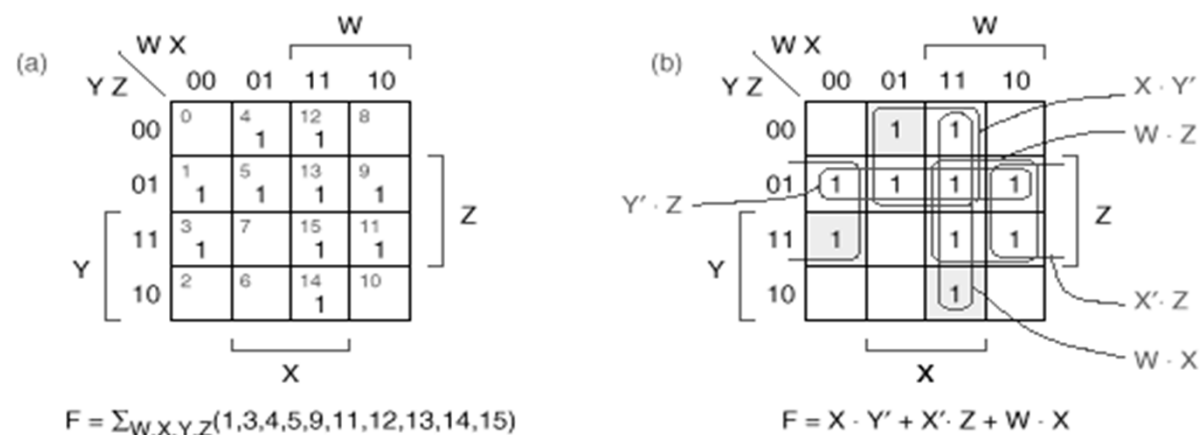


Figure 4-31  $F = \sum_{W,X,Y,Z}(1,3,4,5,9,11,12,13,14,15)$ : (a) Karnaugh map; (b) prime implicants and distinguished 1-cells.

# Mapas de Karnaugh

- Como seleccionar células por forma a obter a maior simplificação possível?

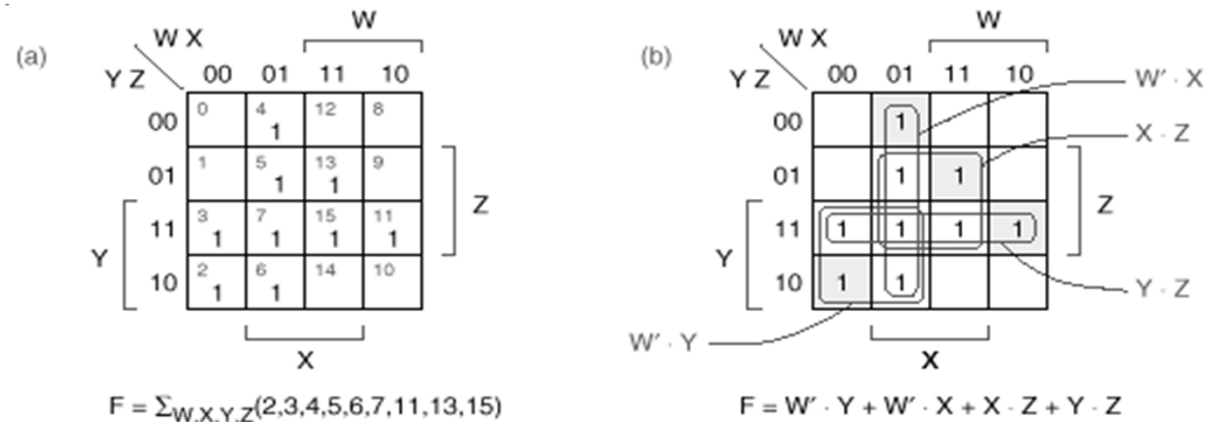


Figure 4-32  $F = \sum_{W,X,Y,Z}(2,3,4,5,6,7,11,13,15)$ : (a) Karnaugh map; (b) prime implicants and distinguished 1-cells.

 


Figure 4-33  $F = \sum_{W,X,Y,Z}(0,1,2,3,4,5,7,14,15)$ : (a) Karnaugh map; (b) prime implicants and distinguished 1-cells; (c) reduced map after removal of essential prime implicants and covered 1-cells.

# Mapas de Karnaugh

- Como seleccionar células por forma a obter a maior simplificação possível?

 


Figure 4-34  $F = \Sigma_{W,X,Y,Z}(2,6,7,9,13,15)$ : (a) Karnaugh map; (b) prime implicants and distinguished 1-cells; (c) reduced map after removal of essential prime implicants and covered 1-cells.

# Mapas de Karnaugh

- Como seleccionar células por forma a obter a maior simplificação possível?

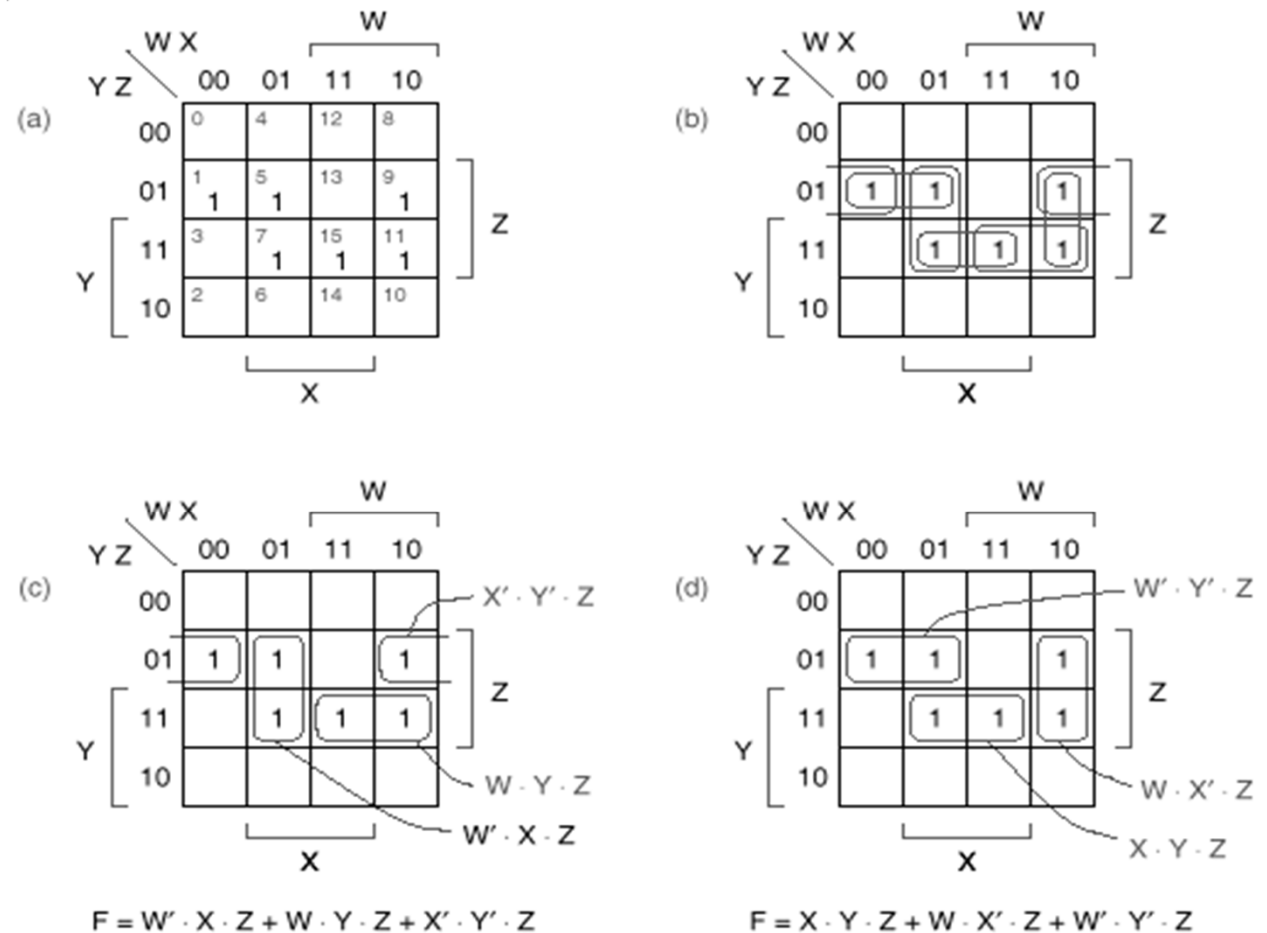


Figure 4-35  $F = \Sigma_{W,X,Y,Z}(1,5,7,9,11,15)$ : (a) Karnaugh map; (b) prime implicants; (c) a minimal sum; (d) another minimal sum.

# Mapas de Karnaugh

- Como seleccionar células por forma a obter a maior simplificação possível?

 


Figure 4-36  $F = \Sigma_{X,Y,Z}(1,2,5,7) = \Pi_{X,Y,Z}(0,3,4,6)$ : (a) Karnaugh map; (b) OR/AND circuit.



 
 
 


Figure 4-37  $F = \Sigma_{X,Y,Z}(0,1,4,5,6) = \Pi_{X,Y,Z}(2,3,7)$ : (a) Karnaugh map; (b) OR/AND circuit.

 

$$F = \Pi_{W,X,Y,Z}(0,1,8,9,10,12,14)$$

 

$$F = (W' + Z) \cdot (X + Y)$$

Figure 4-38  $F = \Sigma_{W,X,Y,Z}(2,3,4,5,6,7,11,13,15) = \Pi_{W,X,Y,Z}(0,1,8,9,10,12,14)$ : (a) Karnaugh map; (b) prime implicants and distinguished 0-cells.

# Mapas de Karnaugh

- Como seleccionar células por forma a obter a maior simplificação possível?
- Levando em conta as saídas indiferentes, d, (don't care conditions)?

$$F = \sum_{N_3 N_2 N_1 N_0} (1, 2, 3, 5, 7) + d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$


 
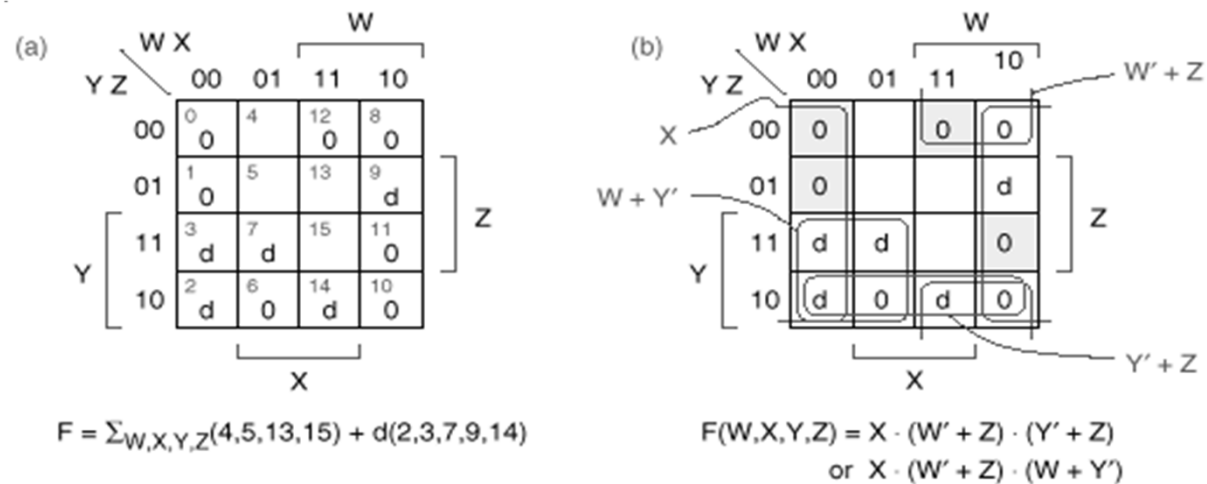


Figure 4-39 Prime BCD-digit detector: (a) initial Karnaugh map; (b) Karnaugh map with prime implicants and distinguished 1-cells.
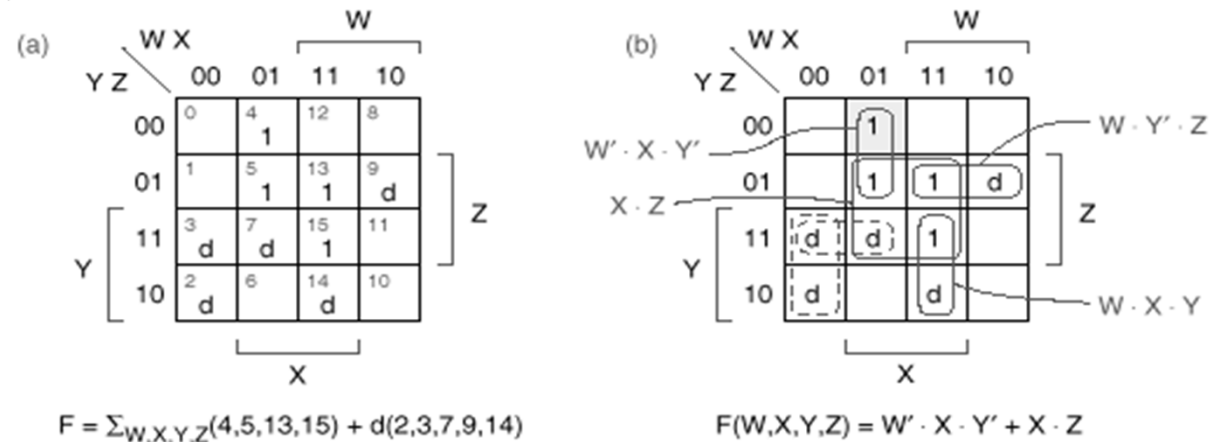
# Mapas de Karnaugh

- Como seleccionar células por forma a obter a maior simplificação possível?



# Mapas de Karnaugh

- Minimização de circuitos com múltipla saída
- Importante para PLDs

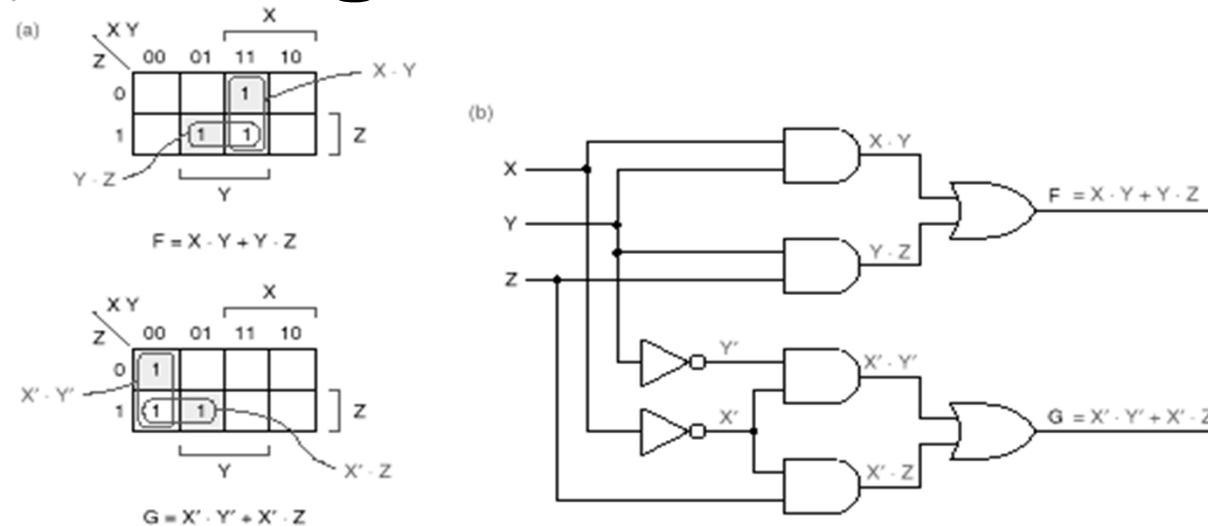


Figure 4-42 Treating a 2-output design as two independent single-output designs: (a) Karnaugh maps; (b) "minimal" circuit.

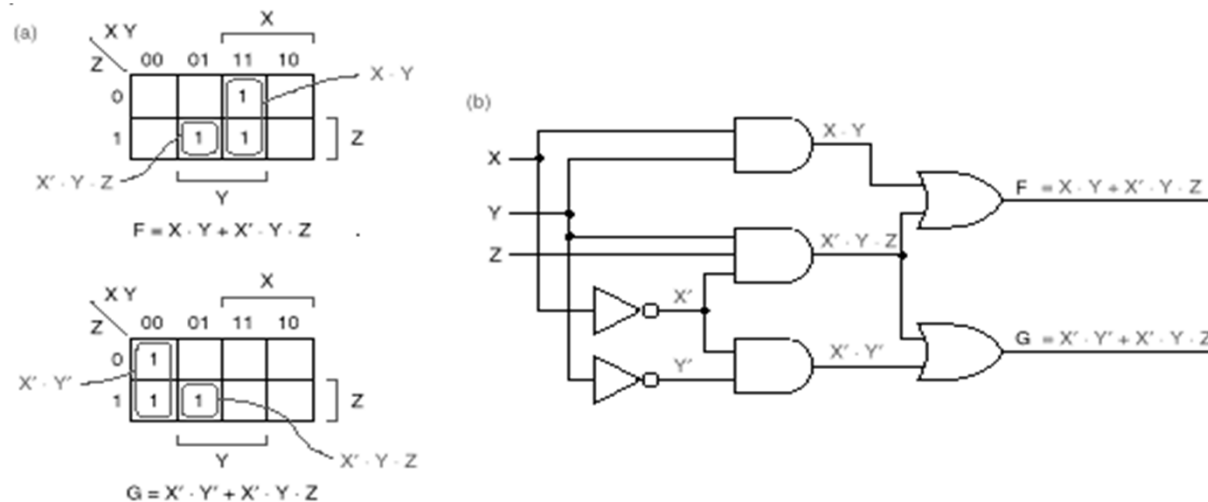


Figure 4-43 Multiple-output minimization for a 2-output circuit: (a) minimized maps including a shared term; (b) minimal multiple-output circuit.